

وزارت علوم تحقیقات و فناوری



دانشگاه صنعتی سجاد
غیردولتی - غیرانتفاعی

دانشکده برق و مهندسی پزشکی

دستور کار

آزمایشگاه سیستم‌های دیجیتال ۱

تهیه و تدوین:

نوید ایزدخواستی

محسن سیاوشی

زیر نظر:

دکتر حمیدرضا رضایی ده سرخ

فروردین ۹۷

۱	مقدمه: آشنایی با مدارهای منطقی
۴	آزمایش ۱: مدارهای مجتمع و دروازه‌های منطقی
۹	آزمایش ۲: طراحی دروازه‌ها و مدارهای منطقی به کمک دروازه NAND
۱۲	آزمایش ۳: مدارات ترکیبی
۱۳	آزمایش ۴: جمع‌کننده‌ها
۱۵	آزمایش ۵: بیت توازن، کد انعکاسی، مقایسه‌کننده‌ها
۱۷	آزمایش ۶: مدارهای دیکدر، انکدر، مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر
۲۰	آزمایش ۷: نمایشگر ۷ قسمتی
۲۳	آزمایش ۸: مدارهای ترتیبی
۲۷	آزمایش ۹: شمارنده‌ها
۳۱	آزمایش ۱۰: ثبات‌های انتقالی
۳۳	آزمایش ۱۱: آشنایی با FPGA و برد DE2_115 شرکت ALTERA
۴۰	آزمایش ۱۲: آشنایی با نرم افزار Quartus و نحوه طراحی با استفاده از امکانات شماتیک
۴۹	آزمایش ۱۳: طراحی مدار جمع‌کننده کامل و نحوه شبیه‌سازی طرح
۶۵	آزمایش ۱۴: طراحی نمایشگر ۷ قسمتی و نحوه پیاده‌سازی طرح بر روی برد DE2
۷۲	آزمایش ۱۵: طراحی و پیاده‌سازی مدار ترتیبی
۷۴	اطلاعات مربوط به IC های مورد استفاده در آزمایشگاه

مقدمه

مدارهای منطقی در طراحی و ساخت کلیه کامپیوترهای امروزی و سیستم های دیجیتال به عنوان مدارهای اساسی و پایه به کار برده می شوند.

مدارهای منطقی به دو دسته ترکیبی و ترتیبی تقسیم می گردند. یک مدار ترکیبی متشکل از تعدادی گیت منطقی است که خروجی آن ها در هر لحظه مستقیماً به وسیله ورودی های همان لحظه معین می شود و به ورودی های قبلی بستگی ندارد. این نوع مدار عمل پردازش اطلاعات خاصی را انجام می دهد که تمامی این اطلاعات به وسیله مجموعه ای از توابع بول به فرم منطقی مشخص شده اند. یک مدار ترکیبی شامل متغیرهای ورودی، گیت های منطقی و متغیرهای خروجی است. گیت های منطقی سیگنال هایی را از ورودی دریافت کرده و سیگنال های دیگری را برای خروجی تهیه می کند. این فرآیند اطلاعات دودویی داده شده در ورودی را به اطلاعات مورد نیاز در خروجی تبدیل می کند. مدارهای ترکیبی شامل انواع مدارهای مجتمع، گیت ها، کد کننده ها، دیکدرها، مالتی پلکسرها، جمع کننده ها و می باشند. طراحی مدارهای ترکیبی با تعریف لفظی مسئله شروع شده و با دیاگرام منطقی مدار با به مجموعه ای از توابع بول که با استفاده از آن ها می توان به سادگی دیاگرام منطقی را بدست آورد ختم می شود و شامل مراحل زیر است:

- تعریف مسئله
- تعیین تعداد ورودی های موجود و خروجی ها مورد نیاز
- اطلاق سمبل های القایی به ورودی ها و خروجی ها
- تشکیل جدول درستی که ارتباط لازم بین ورودی ها و خروجی ها را مشخص کند
- به دست آوردن تابع بول ساده شده برای هر خروجی
- رسم دیاگرام منطقی

مدارهای ترتیبی علاوه بر گیت های منطقی از المان های حافظه (سلول دودویی) نیز استفاده می کنند. خروجی این مدارها تابعی از ورودی آن ها و حالت المان ها ی حافظه است که المان های حافظه خود تابعی از ورودی های قبلی هستند. در نتیجه خروجی یک مدار ترتیبی نه تنها به ورودی های فعلی بلکه به ورودی های قبلی نیز بستگی دارد و عملکرد کدار باید به وسیله حالت داخلی آن و ترتیب زمانی وارد شدن ورودی مشخص گردد. مدارهای ترتیبی، اطلاعات دودویی را از ورودی ها دریافت می کنند و این ورودی ها به همراه حالت عناصر حافظه، یک مقدار دودویی را در پایانه های خروجی مشخص می نماید. آن ها همچنین مشخص می کنند که در چه وضعیتی عناصر حافظه تغییر حالت می دهند.

برای طراحی مدارهای ترتیبی باید مراحل زیر را انجام داد:


- با توجه به توصیف مسئله، جدول حالت را بدست آورید
- از تکنیک های کاهش حالت برای یافتن جدول حالت یک مدار با حداقل حالت استفاده کنید
- با تخصیص یک حالت، جداول حالت و جداول گذر خروجی را کنترل کنید
- وسایل حافظه و فلیپ فلاپ های مورد استفاده را مشخص کنید و نقشه های ترکیب فلیپ فلاپ ها را بدست آورید. همچنین نقشه های خروجی را تشکیل داده و معادلات منطقی خروجی را تعیین کنید.
- از نقشه های تحریک، معادله منطقی سوئیچینگ را بدست آورید
- نمودار منطقی را برای مدار ترتیبی با استفاده از معادلات منطقی و وسایل حافظه انتخابی ترسیم کنید

در درس مدارهای منطقی دانشجویان انواع مختلفی از مدارهای ترکیبی و ترتیبی را طراحی می کنند و با آن ها آشنا می شوند. در بحث آزمایشگاه مربوط به این درس سعی شده است تا دانشجویان تا حد زیادی مدارات طراحی شده را پیاده سازی کنند و به طور عملی نحوه کار این مدارات را بررسی کنند.

در این آزمایشگاه از وسایل زیر استفاده می شود:

- برد برد (Bread board):

 برد برد وسیله ای برای بستن مدارهای مختلف الکترونیکی جریان پایین است و از آنجا که می توان به راحتی آی سی و قطعات مختلف الکترونیکی را روی آن سوار و ارتباط های لازم را با سیم و بدون لحیم کاری برقرار کرد، کاربرد وسیعی در آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دارد. در بردبرد تعدادی از سوراخ ها از زیر به یکدیگر متصل می باشند. در شکل زیر اتصال های بردبرد آمده است:



قسمت های ۱، ۲، ۳ و ۴ به صورت افقی به هم متصل بوده و اتصال عمودی ندارند و بوسیله حرف W نوشته شده روی بردبرد قسمت ۱ و ۲ از قسمت ۳ و ۴ جدا می شوند. از قسمت افقی بیشتر برای تغذیه و زمین مدار استفاده می شود. حروف A، B، C، D و E به صورت عمودی به هم متصل بوده و اتصال افقی ندارند.

- پروب منطقی (Logic Prob)

از این وسیله برای بررسی ولتاژ نقطه ای از مدار استفاده می شود به گونه ای که با قرار دادن پروب منطقی در نقطه ای از مدار، در صورت یک بودن ولتاژ آن نقطه چراغ پروب منطقی روشن می ماند و در صورت صفر بودن چراغ آن خاموش می شود.

- منبع تغذیه:

مدارهایی که در این آزمایشگاه پیاده سازی می شوند با ولتاژ ثابت 5^V کار می کنند. به همین خاطر برای تامین ولتاژ مورد نیاز مدارها از دستگاهی (منبع تغذیه دابل) استفاده می شود که ولتاژ ثابت 5^V را تولید می کند و دارای دو پایه مثبت و منفی است که از پایه مثبت برای V_{CC} یا ولتاژ بالا و از پایه منفی به عنوان زمین (GND) مدار استفاده می شود.

- سیگنال ژنراتور:

برای تولید کلاک و فرکانس های مورد نیاز از این دستگاه استفاده می شود که انواع سیگنال های سینوسی، مثلثی و مربعی و خروجی TTL را تولید نموده و می توان فرکانس مورد نظر را در یک محدوده فرکانسی از 0.1 هرتز تا یک مگاهرتز تنظیم نمود. در بخش طراحی و پیاده سازی مدارهای ترتیبی برای تولید کلاک از سیگنالی با فرکانس کم استفاده می شود که توسط این دستگاه تولید می شود.

آزمایش ۱: مدارهای مجتمع و دروازه های منطقی

هدف آزمایش:

در این آزمایش دانشجویان با ساختار و تکنولوژی های مختلف مدارهای مجتمع و همچنین دروازه های منطقی آشنا می شوند و آن ها را بررسی می کنند.

وسایل لازم:

منبع تغذیه ۵ ولت، صفحه آزمایش (Bread Board) تراشه های ۷۴۳۲، ۷۴۰۸ ، ۷۴۰۴، ۷۴۰۰ و دیود نورانی.

تئوری آزمایش:

- آشنایی با مشخصات تراشه های مورد نیاز آزمایش و بررسی دروازه های منطقی AND، OR و NOT.
- مدارهای دیجیتال با مدارهای مجتمع ساخته می شوند. یک مدار مجتمع (IC) یک کریستال کوچک نیمه هادی سیلیکون به نام تراشه (Chip) است که قطعات الکترونیکی لازم برای پیاده سازی گیت های دیجیتال را در خود دارد. تراشه در داخل یک محفظه پلاستیکی و یا سرامیکی جاسازی می شود و اتصالات آن با سیم های طلایی نازک به پایه های خارجی جوش داده می شود تا مدار مجتمع بوجود آید. تعداد پایه ها ممکن است از ۱۴ پایه در بسته های کوچک تا ۶۴ پایه و بیشتر در بسته های بزرگ تغییر کند. IC ها را براساس پارامترهای مختلف دسته بندی می کنند.

دسته بندی IC ها بر اساس تعداد گیت هایی که می تواند در یک تراشه جای گیرد:

- مدارهای مجتمع با مقیاس کوچک (SSI)
- مدارهای مجتمع با مقیاس متوسط (MSI)
- مدارهای مجتمع با مقیاس بزرگ (LSI)
- مدارهای مجتمع با مقیاس بسیار بزرگ (VLSI)

دسته بندی IC ها بر اساس تکنولوژی به کار رفته در ساخت آن:

- RTL
- DTL
- TTL
- ECL
- MOS
- CMOS

در زمان استفاده از خانواده TTL توجه داشته باشید که برخی از انواع آن به قرار زیر است:

- TTL استاندارد (سری 74)
- TTL سرعت بالا (سری 74H)
- TTL کم مصرف (سری 74L)
- TTL شاتکی (سری 74S)
- TTL شاتکی کم مصرف (سری 74LS)
- TTL شاتکی کم مصرف پیشرفته (سری 74ALS)

مشخصه خانواده های منطقی دیجیتال معمولاً با تحلیل گیت مینا در هر خانواده با یکدیگر مقایسه می گردند. برای این کار باید پارامترهای برون دهی (fan-out) توان مصرفی، تأخیر در انتشار و مصونیت در مقابل نویز را در نظر داشت.

با بررسی این پارامترها داریم:

CMOS	MOS	ECL	TTL						DTL	
			74 ALS	74LS	74S	74L	74H	74		
۲۵	۱۰۰ تا ۵۰	۲	۴	۹	۳	۳۳	۶	۱۰	۳۰	تأخیر در انتشار (ns)
۱۰ ^{nw}	۰/۲۵	۲۵	۱	۲	۲۰	۱	۲۲/۵	۱۰	۱۵	توان مصرفی هر دروازه (mw)
>۵۰	>۵۰	۲۵	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۸	برون دهی (f.o)
عالی	عالی	متوسط	خوب	خوب	خوب	خوب	خوب	خوب	خوب	مصونیت در مقابل نویز

هر آی سی در یک بسته با پایه های خاص بسته بندی می شود. نحوه صحیح خواندن پایه های یک تراشه و نیز روش تشخیص اولین پایه آن و مشخصات دیگری که برای شناسایی و کار با تراشه لازم است، ابزارهای اولیه کار در آزمایشگاه مدارهای منطقی هستند.

چنانکه در شکل زیر نیز مشخص است در محل پایه ۱ آی سی علامت خاصی وجود دارد. از جمله مشخصاتی که بر روی تراشه حک می گردد، علامت کارخانه سازنده است که می تواند یک یا چند حرف و یا شکل باشد. نام تراشه نیز توسط شماره مشخص می شود. البته باید توجه داشت که روش شماره گذاری در شرکت های مختلف یکسان نبوده و در رابطه با شرکت های مختلف باید به برگه اطلاعات (data sheet) منتشر شده همان شرکت مراجعه نمود. اطلاعات دیگری که ممکن است بر روی تراشه مشاهده گردد شامل تاریخ ساخت تراشه (دو رقم برای سال و دو رقم برای هفته)، نام کشور سازنده و شماره انبار باشد.



M: سازنده تراشه

4021: شماره تراشه

Buffered CMOS: B

●: نشانه شروع شمارش پایه

Data Code: CP

1978: 78

24th week: 24



به هر آی سی شماره ای اختصاص می یابد که بر روی آن به منظور شناسایی چاپ شده است. تولیدکنندگان کتابچه هایی را چاپ نموده اند که حاوی توضیحات و کلیه اطلاعات مربوط به آی سی های تولید شده آنها است. به عنوان مثال، ۶ NOT دروازه را داخل یک آی سی قرار داده اند و به آن شماره ۷۴۰۴ را اختصاص داده اند. اطلاعات مربوط به آی سی های استفاده شده در این آزمایشگاه در انتهای دستور کار ضمیمه شده است.

مراحل انجام آزمایش:

الف) در این آزمایش تراشه ۷۴۰۴ را که حاوی شش دروازه (NOT) می باشد را مورد آزمایش قرار می دهید. مراحل این آزمایش استثنا به تفصیل شرح داده می شود، اما در مورد آزمایشهای دیگر مطالب خلاصه تر گفته خواهد شد.



ابتدا تراشه ۷۴۰۴ را بر روی صفحه آزمایش قرار دهید و به ترتیب زیر آن را تغذیه نمایید. سر مثبت منبع تغذیه ۵ ولت را به یکی از سوراخ های بالاترین ردیف صفحه آزمایش متصل نمایید و سر منفی منبع تغذیه را به یکی از سوراخ های پایین ترین ردیف صفحه آزمایش متصل کنید. از این پس ردیف بالای صفحه آزمایش ردیف ۵ ولت و ردیف پایین، ردیف زمین نامیده خواهد شد. اکنون سر شماره ۷ تراشه ۷۴۰۴ را به وسیله سیم به ردیف زمین متصل نمایید. این کار با اتصال دادن یکی از سوراخ های ستون زیر سر شماره ۷ به ردیف زمین انجام می شود. پایه شماره ۱۴ تراشه ۷۴۰۴ را به وسیله سیم به ردیف ۵ ولت متصل نمایید. اکنون تراشه به طور صحیح تغذیه شده است. پایه شماره ۱ گیت NOT، به عنوان ورودی و پایه شماره ۲ به عنوان خروجی در نظر بگیرید. با اتصال دادن پایه شماره ۱ به ردیف زمین یا ردیف ۵ ولت، ولتاژ ورودی صفر ولت (سطح L) و یا ۵ ولت (سطح H) به دست می آید. ولتاژ خروجی (پایه شماره ۲) توسط پروب منطقی (Logic Probe) مشخص می شود. با اعمال ورودی مطابق جدول زیر، قسمت خروجی جدول را کامل کنید.

ورودی	خروجی
L	
H	

  


ب) یک تراشه ۷۴۰۸ (حاوی ۴ دروازه AND با دو ورودی) را روی صفحه آزمایش قرار دهید و آن را تغذیه نمایید. (پایه های ۷ و ۱۴ را به ترتیب به ردیف های زمین و ۵ ولت متصل سازید) با استفاده از پایه های ۱ و ۲ دروازه AND به عنوان ورودی و پایه ۳ به عنوان خروجی، جدول زیر را کامل کنید.

A	B	خروجی
L	L	
L	H	
H	L	
H	H	
L	باز	
باز	L	
H	باز	
باز	باز	

 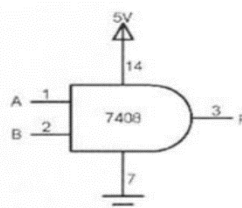


ج) با استفاده از یک تراشه ۷۴۳۲ (شامل ۴ دروازه OR با دو ورودی) با پایه های ۱ و ۲ به عنوان ورودی و پایه ۳ به عنوان خروجی جدول زیر را کامل کنید.

A	B	خروجی
L	L	
L	H	
H	L	
H	H	
L	باز	
باز	L	
H	باز	
باز	باز	

 

د) با استفاده از یک تراشه ۷۴۰۰ (حاوی چهار دروازه NAND با دو ورودی) با پایه های ۱ و ۲ به عنوان ورودی و پایه ۳ به عنوان خروجی جدول زیر را کامل کنید.

A	B	خروجی
L	L	
L	H	
H	L	
H	H	
L	باز	
باز	L	
H	باز	
باز	باز	

 

با توجه به جدول فوق، اگر سر ورودی دروازه NAND باز بماند، این ورودی معادل چه ولتاژی عمل می کند؟

ه) حالت خروجی یک مدار را می توان به کمک LED (دیود نورانی) مشاهده نمود. برای این کار خروجی مدار را توسط یک مقاومت به LED متصل کنید. (برای این کار خروجی را توسط یک مقاومت به آند LED معمولاً پایه بلندتر وصل و کاتد آن معمولاً پایه کوتاه تر را به زمین متصل کنید). مقاومت به منظور محدود کردن شدت جریان و جلوگیری از سوختن دیود و تراشه به کار رفته است و مقدار آن حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ اهم می باشد. حال خروجی آزمایش قبلی را با LED مشاهده نمایید .

پرسش ها:

۱) با توجه به نتایج آزمایش ها، اگر پایه ورودی یک دروازه از تراشه های TTL آزاد بماند، آن ورودی معادل چه ولتاژی (L یا H) عمل می نماید؟

۲) با توجه به این واقعیت که سر ورودی نابیستی باز بماند، سرهای مصرف نشده را باید به چه سطح ولتاژی متصل نماییم؟

این سؤال را در مورد دروازه های NAND و NOR پاسخ دهید.

آزمایش ۲: طراحی دروازه ها و مدارهای منطقی به کمک دروازه NAND

هدف آزمایش:

در این آزمایش دانشجو با طراحی دروازه های AND, NOT و OR و ترکیبات آنها به کمک دروازه NAND دو ورودی آشنا می شود.

وسایل لازم:

منبع تغذیه ۵ ولت، صفحه آزمایش، تراشه ۷۴۰۰، دیود نورانی

تئوری آزمایش:



مدارهای دیجیتال اغلب به جای اینکه با گیت های AND و OR ساخته شوند با گیت های NAND و NOR ساخته می شوند. ساختن گیت های NAND و NOR نسبت به گیت های AND و OR ساده تر بوده و به عنوان گیت های پایه در تمام خانواده های آی سی های منطقی به کار می روند. به دلیل مزیت گیت های NAND و NOR در طراحی مدارهای دیجیتال، اصول و قواعدی برای تبدیل توابع بولی بیان شده بر حسب AND, OR و NOT به دیاگرام منطقی NAND و NOR معادل به وجود آمده است. قاعده به دست آوردن دیاگرام منطقی NAND از یک تابع بولی به شرح زیر است:

- (۱) تابع را ساده کرده و آن را به فرم حاصل ضرب ها بنویسید.
 - (۲) برای هر جمله ضرب موجود در تابع که حداقل دارای دو متغیر است یک گیت NAND بکشید. ورودی هر گیت NAND متغیرهای آن جمله هستند. این مجموعه، گیت های طبقه اول را تشکیل می دهند.
 - (۳) در طبقه دوم یک گیت NAND با ورودی هایی که از خروجی های طبقه اول می آیند بکشید.
 - (۴) یک جمله تک متغیری در طبقه اول نیازمند یک معکوس کننده است.
- تابع NOR دوگان تابع NAND است. به همین دلیل همه روال ها و قواعد منطقی NOR دوگان روال ها و قواعد منطقی NAND می باشد.

مراحل انجام آزمایش:

الف) مدارهای ۱ تا ۶ را که در جدول زیر مشخص شده‌اند را بسته و به ازای ترکیبات مختلف ورودی، آن‌ها را آزمایش نموده و جدول مربوطه را پر کنید و با توجه به جداول به دست آمده مشخص کنید که هر مدار معادل چه دروازه منطقی عمل میکند. خروجی هر مدار را به کمک LED مشاهده نمایید.



۱)

  

ورودی	F
L	
H	

→ دروازه =


۲)

  

A	B	F
L	L	
L	H	
H	L	
H	H	


→ دروازه =

۳) دروازه =

 


A	B	C	F ₁	F ₂
L	L	L		
L	L	H		
L	H	L		
L	H	H		
H	L	L		
H	L	H		
H	H	L		
H	H	H		

۴) دروازه =

 


۵)

 

A	B	F
L	L	
L	H	
H	L	
H	H	

→ دروازه =

۶)

 

A	B	F
L	L	
L	H	
H	L	
H	H	

ب) با استفاده از فقط دروازه های NAND تابع دروازه XOR را پیاده سازی کنید و صحت جدول درستی آن را بررسی کنید.

پرسش ها:

۱) روال طراحی به کمک دروازه NOR را به طور کامل توضیح دهید.

آزمایش ۳: مدارات ترکیبی

هدف آزمایش:

در این آزمایش دانشجو با طراحی مدارهای ترکیبی آشنا می شود.

وسایل لازم:

منبع تغذیه ۵ ولت، صفحه آزمایش، دیود نورانی، تراشه های ۷۴۰۰، ۷۴۰۸ و ۷۴۳۲

تئوری آزمایش:

روال طراحی مدارهای ترکیبی در بخش مقدمه دستور کار آمده است.

تمرینات اولیه:

- ۱- مداری ترکیبی با چهار ورودی A و B و C و D و یک خروجی F به گونه ای طراحی کنید که هرگاه $A=1$ باشد برابر ۱ است به شرطی که $B=0$ باشد یا اگر $B=1$ باشد C یا D نیز برابر ۱ باشند. در غیر اینصورت خروجی برابر صفر خواهد بود.
 - جدول درستی مدار را به دست آورید.
 - تابع خروجی را ساده کنید.
 - با استفاده از گیت های NAND نمودار منطقی مدار را رسم کنید.
- ۲- برای رای گیری در یک هیئت ۴ نفره (A,B,C,D) هر شخص رای خود را توسط یک کلید صادر می کند. اگر رای نفر A معادل دو رای، نفر B معادل یک رای و نفرات C و D هر کدام معال سه رای باشند، مداری طراحی کنید که هرگاه اکثریت آرا حاصل شد یک چراغ روشن شود (چراغ ها با یک منطقی روشن و با صفر منطقی خاموش می باشند).
 - جدول درستی مدار را به دست آورید.
 - تابع خروجی را ساده کنید.

مراحل انجام آزمایش:

- الف) با استفاده از آی سی های ۷۴۰۰ (حاوی چهار دروازه NAND دو ورودی) مدار طراحی شده در قسمت تمرین ۱ را بر روی صفحه آزمایش پیاده سازی کنید و صحت جدول درستی آن را بررسی کنید. خروجی را به کمک LED مشاهده کنید.
- ب) با استفاده از آی سی های ۷۴۰۸ و ۷۴۳۲ مدار طراحی شده در قسمت تمرین ۲ را بر روی صفحه آزمایش پیاده سازی کنید و صحت جدول درستی آن را بررسی کنید. خروجی را به کمک LED مشاهده کنید.

آزمایش ۴: جمع کننده ها

هدف آزمایش:

طراحی مدارات جمع کننده کامل و جمع کننده چهار بیتی و آشنایی با تراشه جمع کننده چهار بیتی 7483.

وسایل لازم:

منبع تغذیه ۵ ولت، صفحه آزمایش، دیود نورانی، تراشه های ۷۴۰۰، ۷۴۸۳ و ۷۴۸۶

تئوری آزمایش:


کامپیوترهای دیجیتال اعمال پردازش اطلاعات گوناگونی را انجام می دهند که از میان آن ها اعمال مختلف حساب، اعمال اصلی و اساسی به شمار می روند و بدون شک اساسی ترین عمل حساب، جمع دو رقم دودویی است. این جمع ساده از چهار عمل مقدماتی $0+0=0$ و $0+1=1$ و $1+0=1$ و $1+1=10$ تشکیل می شود که حاصل جمع سه عدد اول، عددی یک رقمی است و آخرین عمل، حاصلی دو رقمی دارد که رقم مرتبه بالای این حاصل جمع را رقم نقلی (Carry) می نامند. مداری که جمع دو رقم دودویی ورودی را انجام داده و حاصل جمع و رقم نقلی را تولید می کند، نیم جمع کننده (Half Adder) و مداری که جمع سه رقم دودویی (دو رقم دودویی و رقم نقلی حاصل از ستون قبل) را انجام داده و حاصل جمع و رقم نقلی را تولید می کند، تمام جمع کننده (Full Adder) نام دارد.

تمرینات اولیه:

(۱) با استفاده از تراشه های 7400 (حاوی چهار دروازه NAND دو ورودی) و ۷۴۸۶ (حاوی چهار دروازه XOR دو ورودی) یک تمام جمع کننده طراحی نمایید.

(۲) با استفاده از بند ۱ یک جمع کننده ۴ بیتی طراحی کنید


(۳) نحوه عملکرد مدار زیر را بررسی کنید .

 

مراحل انجام آزمایش:

الف) مدار تمام جمع کننده طراحی شده در بخش ۱ را بسته و جدول ترکیبات آن را به وسیله آزمایش بدست آورید.

 ب) با استفاده از آی سی ۷۴۸۳ و ۷۴۸۶ مداری که در قسمت تمرین ۳ آمده است را بسته و مورد آزمایش قرار دهید و به ازای چند ترکیب ورودی، عملکرد مدار را بررسی کنید.



C_0	A				B				C_4	$\Sigma(S)$			
	A_4	A_3	A_2	A_1	B_4	B_3	B_2	B_1		Σ_4	Σ_3	Σ_2	Σ_1
0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	1	0	0	0	1					
0	0	0	1	1	0	0	0	1					
1	0	1	0	0	0	1	0	0					
1	0	1	1	1	1	0	0	0					
0	1	1	1	1	1	1	1	1					
1	1	1	1	1	1	1	1	1					
1	0	1	1	0	1	0	1	0					

پرسش ها:

۱) با استفاده از تراشه ۷۴۸۳ مداری برای جمع کردن دو عدد ۸ بیتی طراحی نمایید. طرح خود را دقیقاً رسم کنید.

آزمایش ۵: بیت توازن، کد انعکاسی، مقایسه کننده ها.

هدف آزمایش:

در این آزمایش، دانشجویان با مدارات تولیدکننده بیت توازن، مبدل کد باینری به کد انعکاسی و مقایسه کننده ها آشنا می شوند و آن ها را طراحی و بررسی می کنند.

وسایل لازم:

منبع تغذیه ۵ ولت، صفحه آزمایش، دیود نورانی، تراشه های، ۷۴۰۰، ۷۴۰۸، و ۷۴۸۶

تئوری آزمایش:

کدهای آشکارساز خطا:

اطلاعات دودویی ممکن است از یک مکان به مکان دیگر به کمک وسایل ارتباطی مثل سیم ها یا موج های رادیویی انتقال یابند. پارازیت های خارجی که وارد وسایل فیزیکی می شوند می توانند ارزش بیت ها را از صفر به یک و یا برعکس تغییر دهند. هدف از یک کد آشکارسازی خطا، یافتن خطاهایی از این قبیل است. معمول ترین روش خطایابی استفاده از بیت توازن است. یک بیت توازن بیتی است که به پیام اضافه می شود و سبب می شود که تعداد کل یک ها در پیام عددی زوج یا فرد گردد. بیت توازن در یافتن خطاها به هنگام انتقال اطلاعات بسیار مفید است.


کد انعکاسی (کد گری):

این کد دارای خاصیت انعکاسی است. کلمات کد برای هر دو عدد متوالی تنها در یک بیت با هم اختلاف دارند. برای تبدیل عدد دودویی به معادل گری داریم:

$$\begin{cases} (b_n b_{n-1} \dots b_1)_2 = (g_n g_{n-1} \dots g_1)_{gray} \\ g_n = b_n, \quad g_k = b_k \oplus b_{k+1}, \quad k = 1, 2, \dots, n-1 \end{cases}$$

تمرینات اولیه:

 - (۱) مدار تولیدکننده رقم توازن زوج را برای کلمه های ۴ بیتی طراحی نمایید. ورودی مدار یک عدد باینری ۴ بیتی بوده و خروجی بیت پنجم است، به طوری که پنج بیت دارای توازن زوج باشد.
- (۲) یک مدار مبدل باینری به انعکاسی طراحی کنید (شکل زیر). ورودی این مدار یک عدد باینری چهار بیتی بوده و خروجی آن بایستی کد انعکاسی متناظر با ورودی باشد.



۳) یک مقایسه کننده سه بیتی طراحی نمایید. مدار دارای دو ورودی سه بیتی A و B و سه خروجی G و E و L است، بطوری که اگر $A > B$ باشد $G=1$ و اگر $A=B$ باشد $E=1$ و اگر $A < B$ باشد $L=1$ می باشد. در هر حالت خروجی های دیگر صفر است.

۴) مشخصات کامل تراشه ۷۴۸۵ که یک مقایسه کننده ۴ بیتی است را بررسی نمایید.

۵) با استفاده از تراشه های ۷۴۸۵ یک مقایسه کننده هشت بیتی طراحی نمایید.

مراحل انجام آزمایش:

الف) با استفاده از آی سی ۷۴۸۶ مدار مبدل باینری به انعکاسی را بسته و برای کلیه حالات ورودی، درستی عملکرد مدار را بررسی نمایید.

ب) با استفاده از آی سی های ۷۴۰۰ و ۷۴۰۸ و ۷۴۸۶ مدار مقایسه کننده یک بیتی را بسته و آن را آزمایش نمایید.

پرسش ها:

- ۱) با توجه به نتایج به دست آمده بیت توازن زوج را برای کلمه های هشت بیتی طراحی کنید.
- ۲) اگر بخواهیم عدد باینری 0111 را به عدد باینری 1000 تبدیل نماییم و در هر مرحله تنها مجاز به تغییر حالت یک بیت باشیم، در طی چند مرحله این عمل انجام می شود؟ حال اگر کد گری متناظر با عدد باینری 0111 (0100) را به کد گری متناظر با عدد باینری 1000 (1100) تبدیل نمایید چند مرحله لازم است؟ از مقایسه این دو تبدیل چه نتیجه ای می گیرید؟
- ۳) مداری برای تولید بیت توازن فرد برای کلمه های چهار بیتی طراحی کنید.
- ۴) با استفاده از آی سی ۷۴۸۵ یک مقایسه گر ۱۶ بیتی بسازید.

آزمایش ۶: مدارهای دیکدر، انکدر، مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر

هدف آزمایش:

در این آزمایش دانشجو با مدارهای دیکدر (کدبردار)، انکدر (کدگذار)، مالتی پلکسر (انتخاب کننده داده) و دی مالتی پلکسر (پخش کننده داده) آشنا می شود و آن ها را طراحی کرده و مورد بررسی قرار می دهد.


وسایل لازم:

منبع تغذیه، صفحه آزمایش، دیود نورانی، تراشه های ۷۴۰۸، ۷۴۰۰

تئوری آزمایش:

دیکدر (کد بردار):

دیکدر n به 2^n یک شبکه منطقی ترکیبی شامل n ورودی و 2^n سیگنال خروجی می باشد. برای هر حالت ورودی، فقط و فقط یک خروجی در منطق یک است. بنابراین می توان دیکدر n به 2^n را مولد مینترم تصور کرد، که هر خروجی اش دقیقاً یک مینترم است. از دیکدرها برای کارهایی همچون گزینش کلمه ای خاص از میان بسیاری که در حافظه قرار دارند، تبدیل کد (مثل دودویی به دهدهی) و راهدهی (Routing) داده ها استفاده می شود. دیکدرها و دیگر ماژول های عملیاتی اغلب دارای یک یا چند ورودی فعال ساز می باشند که می توانند برای غیرفعال و یا فعال کردن آن ها مورد استفاده قرار گیرند. در شکل زیر بلوک دیاگرام و جدول درستی یک دیکدر ۲ به ۴ را مشاهده می کنید. بر اساس حالت های مختلف ورودی ها، یکی از خروجی ها ۱ می شود و بقیه صفر می باشند.

 


A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

انکدر (کدگذار):

انکدر یک ماژول منطقی ترکیبی است که برای هر سیگنال ورودی به دستگاه، یک کد خروجی منحصر به فردی را اختصاص می دهد. چنین عملی بر خلاف عملکرد دیکدر است. مدار انکدر دارای 2^n خط ورودی و n خط خروجی است. ابتدا حالتی را در نظر می گیریم که ورودی ها متقابلاً جدا از یکدیگر هستند یعنی در هر لحظه از زمان فقط و فقط یک ورودی فعال می باشد و هرگز دو یا چند ورودی به طور همزمان فعال نمی شوند. در این

 
حالت خطوط خروجی آدرس، خطی را که فعال و با بقیه متفاوت است را مشخص می‌کند، در این حالت ترکیبات ورودی که هرگز رخ نمی‌دهند، ممکن است به عنوان حالات بی‌اهمیت به کار روند. در شکل زیر بلوک دیاگرام و جدول درستی انکدر ۴ به ۲ را مشاهده می‌کنید.



نوع دیگری از انکدرها، انکدر اولویت دار می‌باشد. انکدر اولویت دار اجازه می‌دهد تا چند خط ورودی فعال شوند، ولی عدد دودویی خارج شده مربوط به آن اندیسی از ورودی است که در خطوط ورودی، بالاترین اولویت را دارد. اگر هیچ یک از خطوط ورودی فعال نباشد، انکدر با اولویت خروجی، صفر را تولید می‌نماید. اگر فقط یک خط فعال باشد انکدر مقدار دودویی اندیس خط فعال را خارج می‌کند. اگر بیش از یک ورودی فعال باشد، انکدر مقدار عددی اندیس بزرگتر خطوط فعال را بیرون می‌فرستد.

مالتی پلکسر (انتخاب کننده داده):

 
یک ماژول منطقی ترکیبی است که یکی از چند خط ورودی را انتخاب و آن را روی خط خروجی ظاهر می‌سازد. مداری است با n خط کنترل (به عنوان آدرس) و حداکثر 2^n خط ورودی (به عنوان اطلاعات) که بر اساس فرمانی که توسط خطوط کنترل دریافت می‌کند، یکی از ورودی‌ها را به تنها خروجی منتقل می‌کند. در شکل زیر بلوک دیاگرام یک مالتی پلکسر را مشاهده می‌کنید.



دی مالتی پلکسر (پخش کننده داده):

یک ماژول است که یک خط ورودی را گرفته و آن را به یکی از چند خروجی مرتبط می‌کند. مداری است با n خط کنترل به عنوان آدرس، 2^n خط خروجی و تنها یک ورودی جهت ورود اطلاعات. بر اساس فرمانی که بر روی خط کنترل می‌آید، ورودی به یکی از خروجی‌ها منتقل می‌شود.

 شکل زیر بلوک دیاگرام مربوط به یک پخش کننده داده را نشان می دهد.



تمرینات اولیه:


- (۱) با استفاده از آی سی های ۷۴۰۴ و ۷۴۰۸ یک دیکدر ۲ به ۴ طراحی کنید.
- (۲) با استفاده از آی سی ۷۴۰۰ یک انکدر ۴ به ۲ طراحی کنید.
- (۳) با استفاده از آی سی ۷۴۰۰ یک مالتی پلکسر ۲ به ۱ طراحی کنید.
- (۴) با استفاده از آی سی ۷۴۰۰ یک دی مالتی پلکسر ۱ به ۴ طراحی کنید.
- (۵) با استفاده از یک انتخاب کننده داده ۴ به ۱ تابع $F(A,B,C) = \sum(0,2,4,5)$ را طراحی کنید.

مراحل انجام آزمایش:

الف) مدارهای دیکدر ۲ به ۴، انکدر ۴ به ۲ و مالتی پلکسر ۲ به ۱ را که در قسمت قبل طراحی نموده اید را بسته و آن ها را مورد آزمایش قرار داده و نتایج را یادداشت کنید. خروجیها را توسط LED مشاهده کنید.

پرسش ها:

- (۱) با استفاده از دیکدرهای ۲ به ۴ دیکدرهای ۳ به ۸ و ۴ به ۱۶ را طراحی کنید.
- (۲) با استفاده از مالتی پلکسرهای ۴ به ۱ یک مالتی پلکسر ۱۶ به ۱ را طراحی کنید.
- (۳) برای مدار شکل زیر لیست مینترم تابع $F(A,B,C,D)$ را پیدا کنید.

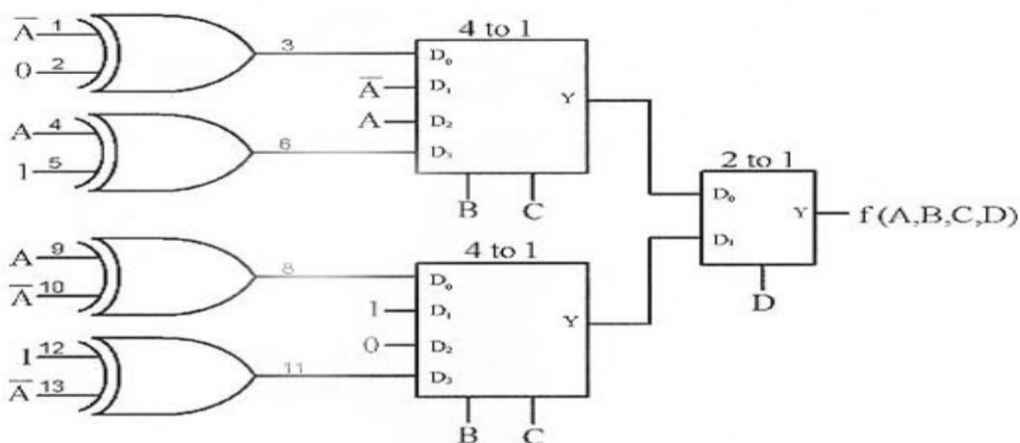

آزمایش ۷: نمایشگر هفت قسمتی (7-Segment)

هدف آزمایش:

در این آزمایش دانشجو با نمایشگر هفت قسمتی و تراشه های کد بردار BCD به نمایشگر هفت قسمتی و طراحی آن ها آشنا می شود و آن ها را بررسی می کند.

وسایل لازم:

منبع تغذیه، صفحه آزمایش، نمایشگر هفت قسمتی کاتد مشترک و تراشه 7448

تئوری آزمایش:

برای نشان دادن اعداد ذخیره شده در ثبات ها و یا شمارنده ها، می توان از نمایشگرهای هفت قسمتی استفاده کرد.

نمایشگرهای هفت قسمتی از هفت دیود منتشرکننده نور (در بعضی موارد یک دیود هم برای نقطه اعشاری) ساخته شده اند.

ترکیبات انتخابی LED ها، برای ایجاد ارقام عددی و دیگر سمبل ها روشن می شوند. یک LED هنگامی که ولتاژ در ورودی آن به اندازه کافی مثبت تر از ولتاژ در کاتد باشد، روشن می شود. برای حداقل کردن تعداد سیگنال های کنترل، آندهای LED ها معمولاً در یک نقطه مشترک به هم وصل شده اند و لذا آن را آنند مشترک می نامند و یا کاتدها به هم وصل شده اند که آن را کاتد مشترک می گویند. در پیکربندی آنند مشترک، آنند معمولاً به ولتاژ بالا متصل شده و کاتدها به طور جداگانه کنترل می شوند. در نتیجه اعمال یک ولتاژ منطق صفر موجب روشن شدن آن LED می گردد. در صورتی که یک منطقی، LED را غیرفعال می سازد. وضعیت پیکربندی کاتد مشترک بر عکس آنند مشترک است. با توجه به خاموش و روشن شدن LED ها می توان ارقام و اشکال مختلفی را بر روی نمایشگر هفت قسمتی مشاهده کرد.

تمرینات اولیه:


(۱) یک مدار ترکیبی طراحی کنید که ورودی آن چهار بیت A و B و C و D بوده و خروجی های آن به ازای ترکیبات

1111 , 1110 , 1101 , 1100 به ترتیب علائم A (A) , H (H) , Y (Y) , S (S) روی یک نمایشگر


هفت قسمتی کاتد مشترک مشاهده شود. بقیه ورودی ها غیر مجاز می باشند.

مراحل انجام آزمایش:

الف) یک نمایشگر هفت قسمتی را بر روی صفحه آزمایش قرار داده و ارتباط بین پایه‌ها و دیودهای نورانی a تا g را به دست آورید. برای این کار در نمایشگر هفت قسمتی آند مشترک (کاتد مشترک) سر مشترک را توسط یک مقاومت حداقل 100 اهم به ولتاژ بالا (ولتاژ پایین برای کاتد مشترک) متصل می‌کنیم، سپس با اتصال ولتاژ پایین (ولتاژ بالا) به هر یک از پایه‌ها و روشن شدن هر یک از دیودهای نورانی a تا g ارتباط بین پایه‌ها و دیودهای نورانی را به دست می‌آوریم و نام هر دیود نورانی را بر روی پایه مربوط به آن می‌نویسیم.

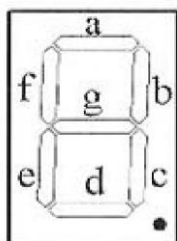

 ب) تراشه ۷۴۴۸ را مطابق شکل زیر به یک نمایشگر هفت قسمتی کاتد مشترک متصل کرده و به ازای کلیه حالات ورودی (0000 تا 1111) علائم مشاهده شده بر روی نمایشگر را یادداشت کنید. توجه داشته باشید که مقاومت‌های نشان داده شده در شکل جهت جلوگیری از سوختن نمایشگر و تراشه ضروری می‌باشد.




- حال پایه شماره ۳ تراشه (Lamp Test) را به ولتاژ Low وصل نموده و به ازای حالت‌های مختلف ورودی، علائمی که بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود را یادداشت کنید و کار پایه LT را نتیجه‌گیری کنید.

- مدار را به حالت اولیه برگردانید و حال پایه شماره ۴ تراشه را به ولتاژ Low وصل نموده و به ازای حالت‌های مختلف ورودی، علائمی که بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود را یادداشت کرده و کار پایه شماره ۴ را نتیجه بگیرید.

- مدار را به حالت اولیه برگردانید، سپس پایه شماره ۵ تراشه را به ولتاژ Low وصل نموده و به ازای حالت‌های مختلف ورودی (0000 تا 1111) اشکال نشان داده شده توسط نمایشگر را یادداشت کنید. همچنین در هر حالت، ولتاژ پایه شماره ۴ را با یک LED یا پروب منطقی تشخیص دهید.

پرسشها:

 - ۱- تراشه های ۷۴۴۷ و ۷۴۴۸ و ۴۵۱۱ را با هم مقایسه کنید و تفاوت های اساسی آن ها را بیان کنید.
- ۲- جهت نمایش دادن یک عدد ده دهی از هفت نمایشگر کاند مشترک استفاده شده است که طبق شکل زیر سه رقم آن اعشاری و چهار رقم آن ارقام صحیح را نشان می دهند. اگر از تراشه ۷۴۴۸ به عنوان کدبردار BCD به هفت قسمتی استفاده شود، در هر یک از حالات زیر اتصالات لازم بین تراشه ها را طراحی و رسم نمایید:



- ۲-۱: صفرهای سمت چپ عدد صحیح نمایش داده نشود (مثلا عدد 0065.505 بصورت 65.505 مشاهده شود).
- ۲-۲: صفرهای سمت راست قسمت اعشاری نمایش داده نشود (مثلا عدد 1234.500 بصورت 1234.5 مشاهده شود).
- ۲-۳: دو حالت فوق به طور همزمان وجود داشته باشد (مثلا عدد 0001.100 بصورت 1.1 مشاهده شود).

آزمایش ۸: مدارهای ترتیبی

هدف آزمایش:

در این آزمایش دانشجویان با مدارهای ترتیبی و اجزای تشکیل دهنده آنها آشنا می‌شوند و این اجزا را بررسی می‌کنند.

وسایل لازم:

منبع تغذیه، صفحه آزمایش، دیود نورانی، تراشه‌های ۷۴۰۴، ۷۴۰۰ و سیگنال ژنراتور

تئوری آزمایش:

مدارهای ترتیبی، اطلاعات دودویی را از ورودی‌ها دریافت می‌کنند و این ورودی‌ها به همراه حالت عناصر حافظه، یک مقدار دودویی را در پایانه‌های خروجی مشخص می‌نماید. مدارهای ترتیبی از نظر مسائل زمانی سیگنال‌هایشان به دو نوع اساسی سنکرون و آسنکرون طبقه بندی می‌شوند. یک مدار ترتیبی سنکرون، سیستمی است که از روی سیگنال‌هایش در فواصل گسسته زمانی می‌توان عملکردش را تعیین نمود و در مقابل، عملکرد یک مدار ترتیبی آسنکرون به ترتیب تغییر سیگنال‌های ورودی آن که می‌توانند در هر لحظه از زمان روی مدار تأثیر کند وابسته است. عملکرد یک مدار ترتیبی سنکرون (همگام) به وسیله پالس همگام کننده‌ای به نام ساعت، که به حافظه مدار اعمال می‌گردد، کنترل می‌شود. مداری که با پالس ساعت کنترل می‌شود مدار ترتیبی همگام نامیده می‌شود. مداری را که فاقد سیگنال ساعت می‌باشد مدار ترتیبی غیرهمگام می‌نامند. عناصر حافظه‌ای که به طور معمول در مدارهای ترتیبی آسنکرون به کار می‌روند قطعات تأخیر زمانی هستند و عناصر حافظه‌ای که در مدارهای ترتیبی با پالس ساعت به کار می‌روند فلیپ فلاپ نامیده می‌شوند. فلیپ فلاپ‌ها سلول‌های دودویی هستند که قادر به ذخیره یک بیت از اطلاعات می‌باشند. یک فلیپ فلاپ قادر است تا وقتی که تحت تأثیر یک سیگنال ورودی برای تغییر حالت قرار نگرفته، یک حالت دودویی را به طور نامحدود در خود نگهداری کند. مدار یک فلیپ فلاپ دارای دو خروجی است (یکی برای مقدار طبیعی بیت ذخیره شده در آن و دیگری برای مکمل آن). تفاوت‌های اساسی که بین انواع گوناگون فلیپ فلاپ‌ها وجود دارد در تعداد ورودی‌هایشان و همچنین در طریقه تأثیر این ورودی‌ها بر حالت دودویی آنها است. پالس ساعتی که در مدارهای ترتیبی مورد استفاده قرار می‌گیرد یا حساس به سطح (سطح مثبت یا سطح منفی) هستند و یا حساس به لبه (لبه پایین رونده یا منفی و یا لبه بالارونده یا مثبت).

مرسوم ترین انواع فلیپ فلاپ ها عبارتند از: SR, JK, T و D

فلیپ فلاپ های موجود در آی سی ها، گاهی ورودی های مخصوصی دارند که برای یک و صفر کردن فلیپ فلاپ استفاده می شوند. این ورودی ها پیش تنظیم مستقیم و پاک کردن مستقیم نامیده می شوند. این ورودی ها توسط یک سیگنال مثبت (منفی) روی فلیپ فلاپ تأثیر می کنند و برای این منظور نیازی به پالس ساعت ندارند. آن ها برای دادن یک حالت اولیه در ابتدای کار به فلیپ فلاپ مناسب هستند. کلید پاک می بایست همه فلیپ فلاپ ها را بدون نیاز به پالس ساعت، صفر نماید. بعضی از فلیپ فلاپ ها نیز دارای یک ورودی پیش تنظیم هستند که خروجی Q را در فلیپ فلاپ یک کرده و Q' را صفر می کند.


چون در این آزمایش، آشنایی عملی با فلیپ فلاپ ها مدنظر می باشد، لازم است قبل از آزمایش، مطالعه کافی در این زمینه داشته و ضمن شناخت انواع فلیپ فلاپ ها، با مفاهیم همگام، ناهمگام، تریگر سطح و تریگر لبه نیز آشنا باشید.

تولید کلاک دستی (بدون نویز کلید):

هنگامی که با یک سوئیچ یا یک قطعه سیم (با اتصال به GND یا VCC) بخواهیم کلاک دستی تولید کنیم بایستی اغتشاش یا نویز حاصل هنگام قطع یا وصل کلید را برطرف کنیم. اغتشاش کلید به علت ارتعاشات نامحسوسی (زمانی حدود 10ms) می باشد که هنگام زدن کلید به وجود می آید، مانند شکل زیر:



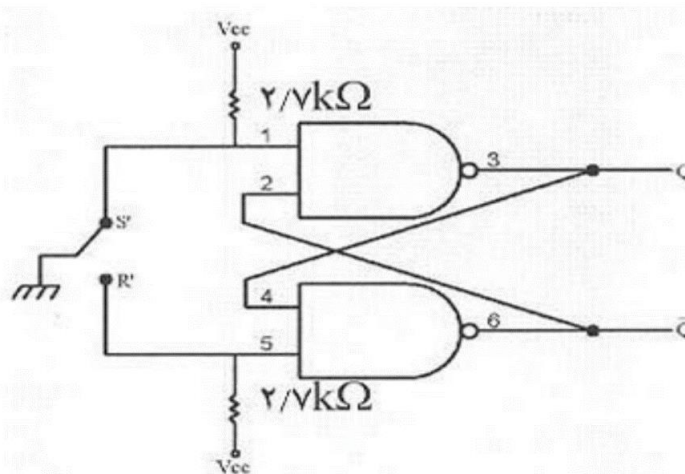
اغتشاش کلید می تواند باعث نتایج اشتباه در مدارات ترتیبی گردد. برای مثال در یک شمارنده باعث شمارش نامنظم می گردد. بنابراین بایستی آن را از کلاک دستی یا سوئیچ حذف نمود. برای این منظور می توان از مدار زیر استفاده نمود.



مدار فوق یک فلیپ فلاپ پایه است، که حالت بی اثر آن به ازای یک و یک روی پایه های S' و R' می باشد. با توجه به اضافه شدن مقاومت بین VCC و هریک از این پایه ها می توان مطمئن بود که هنگام آزاد بودن این پایه ها (وصل نبودن به سوئیچ) سطح یک به ورودی دروازه NAND مربوط به آن پایه برسد. بنابراین اگر سوئیچ فوق به S' وصل شود خروجی Q سطح یک می شود و هرگونه ارتعاش کلید هنگام وصل به S' بی اثر روی نتیجه اولیه خواهد بود. تنها موقعی خروجی Q تغییر می کند که کلید به پایه R' وصل گردد و در این صورت نیز هرگونه ارتعاش سوئیچ نسبت به این پایه، بی اثر روی اولین نتیجه (سطح صفر) می باشد.


مراحل انجام آزمایش:

 الف) مدار فلیپ فلاپ SR ناهمگام را مطابق شکل زیر بسته و آن را به ازای ترکیبات مختلف S و R آزمایش نموده، جدول درستی مدار را تکمیل نمایید. حالت Q و Q' را با استفاده از دیود نورانی مشاهده کنید.




S	R	Q	Q'
0	1		
0	0		
1	0		
0	0		
1	1		

ب) مدار فلیپ فلاپ SR همگام را مطابق شکل زیر ببندید. با اعمال یک پالس مربعی با فرکانس کم به ورودی CP و تغییر دادن ورودی های R و S طرز کار مدار را بررسی نموده و جدول مشخصه را تکمیل کنید. خروجی ها را به کمک LED مشاهده کنید. (برای تولید پالس مربعی با فرکانس کم از دستگاه سیگنال ژنراتور استفاده می کنیم. بدین صورت که فرکانس دستگاه را روی ۱ هرتز قرار داده و از خروجی TTL دستگاه خروجی گرفته و آن را به مدار اعمال می کنیم).

 

S	R	Q	Q'
0	1		
0	0		
1	0		
0	0		
1	1		

 ج) با استفاده از فلیپ فلاپ SR آزمایش قبل، یک فلیپ فلاپ D مطابق شکل زیر بسازید و با مشاهده Q توسط دیود نورانی جدول مشخصه مدار را به دست آورید. برای دروازه NOT می‌توانید از آی سی ۷۴۰۴ استفاده کنید.



D	Q
0	
1	

آزمایش ۹: شمارنده ها

هدف آزمایش:

در این آزمایش دانشجویان با طراحی و نحوه عملکرد شمارنده های همگام و ناهمگام آشنا می شوند و آن ها را بررسی می کنند.


وسایل لازم:

منبع تغذیه، صفحه آزمایش، سیگنال ژنراتور، دیود نورانی، تراشه های ۷۴۱۰۷، ۷۴۸۶


تئوری آزمایش:

شمارنده ها گروهی از مدارات منطقی هستند که یک سری از پالس های ورودی را می شمارند. این پالس ها ممکن است ذاتاً منظم یا غیرمنظم باشند. شمارنده بخشی اساسی از مدارهای منطقی دیجیتال است. از این وسیله در واحدهای زمانی، مدارهای کنترل، مدارهای سیگنال و تعداد زیادی از وسایل دیگر استفاده می شود. شمارنده هایی که با مدارات مجتمع ساخته می شوند، بر دو نوع به نام شمارنده های سنکرون و آسنکرون می باشند. در شمارنده های آسنکرون خروجی یک فلیپ فلاپ به طریقی به ورودی پالس ساعت دیگری متصل شده است، به طوری که باعث تریگر کردن فلیپ فلاپ بعدی می شود. در شمارنده های سنکرون ورودی پالس تمام فلیپ فلاپ ها به پالس ساعت اصلی متصل می باشد. به عبارت دیگر تمام فلیپ فلاپ ها در یک لحظه با هم تغییر می نمایند. آی سی ۷۴۹۰ نوعی شمارنده / مقسم فرکانس قابل برنامه ریزی می باشد که از دو شمارنده مستقل تشکیل شده است.

 
نسبت تقسیم یکی از این شمارنده ها ۲ و دیگری ۵ می باشد، که با لبه رو به پایین پالس ساعت تحریک می شوند. می توان این دو شمارنده را با یکدیگر مورد استفاده قرار داد. به این ترتیب نوعی شمارنده مبنای ۱۰ با کدهای BCD، یا بدون آن، ایجاد می شود. همچنین می توان آن را طوری پیکربندی کرد که نسبت تقسیم شمارنده عددی بین ۲ تا ۹ باشد. شکل زیر نقشه عملی و نحوه قرار گرفتن پایه های آی سی را نشان می دهد.



 
در شکل زیر فقط شمارنده نصف کننده فرکانس داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. در این حالت آی سی به صورت شمارنده مبنای ۲ عمل می کند.



 
در شکل زیر فقط شمارنده / مقسم فرکانسی مورد استفاده قرار گرفته که نسبت تقسیم آن ۵ می باشد. در اینجا بخش نصف کننده فرکانس و گیت های کنترل کننده Reset و Set غیر فعال شده اند. بنابراین آی سی مزبور فقط به صورت شمارنده / مقسم فرکانس با نسبت تقسیم ۵ عمل می کند.



 شکل زیر روش استفاده از آی سی ۷۴۹۰ در مبنای ۱۰ و با خروجی BCD را نشان می دهد. در اینجا هر دو شمارنده داخلی آی سی مورد استفاده قرار گرفته اند. توجه داشته باشید که خروجی نامتقارن می باشد.



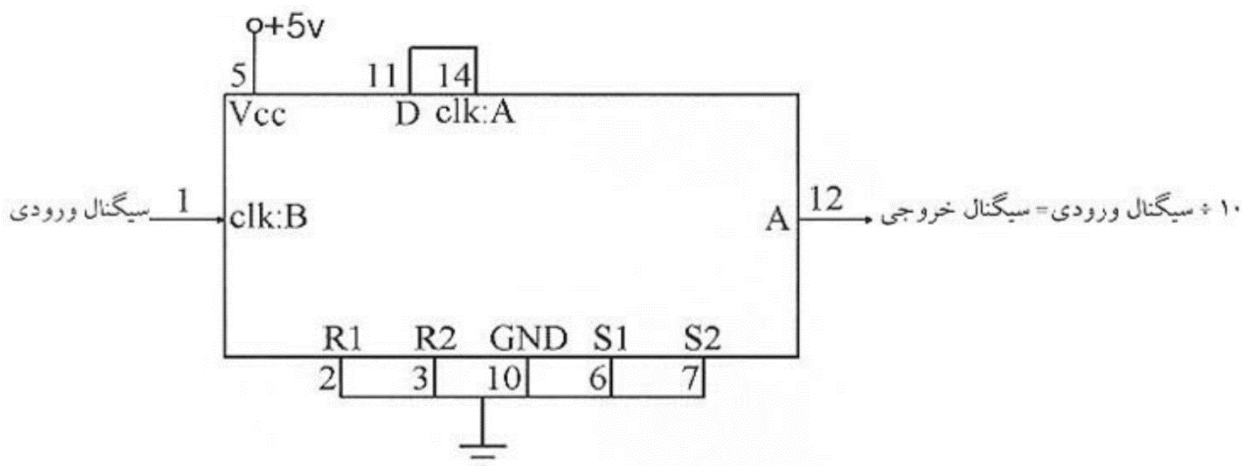شکل زیر روش استفاده از آی سی مزبور به صورت شمارنده مبنای ۱۰ و خروجی متقارن را نشان می دهد.




تمرینات اولیه:

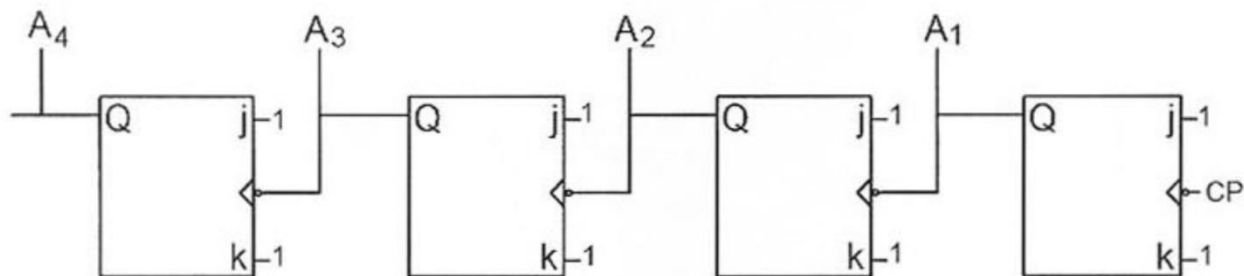
- (۱) یک شمارنده باینری چهار بیتی ناهمگام را به کمک فلیپ فلاپ های JK طراحی کنید.
- (۲) یک شمارنده باینری چهار بیتی همگام را به کمک فلیپ فلاپ های JK طراحی کنید.
- (۳) یک شمارنده BCD ناهمگام را به کمک فلیپ فلاپ های JK طراحی کنید.
- (۴) یک شمارنده همگام صعودی_ نزولی مبنای چهار طراحی کنید. این شمارنده باید دارای یک ورودی کنترل M باشد به طوری که اگر $M=0$ باشد شمارنده نزولی و اگر $M=1$ باشد شمارنده صعودی بشمارد.
- (۵) یک شمارنده جانسون چهار بیتی همگام طراحی کنید.
- (۶) با استفاده از آی سی ۷۴۹۰ یک شمارنده مبنای ۱۰۰ به صورت ناهمگام طراحی کنید.

مراحل انجام آزمایش:

الف) با استفاده از آی سی ۷۴۱۰۷ مدار شمارنده باینری چهار بیتی ناهمگام (شکل زیر) را بسته و آن را بررسی کنید. خروجی ها را توسط دیود نورانی مشاهده کنید.



 ب) با استفاده از آی سی ۷۴۸۶ و ۷۴۱۰۷ مدار شمارنده همگام صعودی_نزولی مبنای ۴ (شکل زیر) را بسته و به ازای ورودی M نحوه شمارش آن را بررسی کنید. خروجی ها را توسط دیود نورانی مشاهده کنید.



پرسش ها:

- (۱) محاسن و معایب شمارنده های همگام را نسبت به شمارنده های ناهمگام بنویسید.
- (۲) شمارنده های ۷۴۱۹۰ و ۷۴۱۹۱ را تشریح نمایید.
- (۳) با استفاده از آی سی ۷۴۱۹۰ یک شمارنده مبنای ۱۰۰ به صورت سنکرون طراحی کنید.

آزمایش ۱۰: ثبات های انتقالی

هدف آزمایش:

طراحی مدارهای ثبات های انتقالی و آشنایی با تراشه های مختلف مربوط به آن ها .

وسایل لازم:

منبع تغذیه، صفحه آزمایش، سیگنال ژنراتور، دیود نورانی و تراشه های ۴۰۱۵، ۷۴۱۹۴، ۷۴۷۴، ۷۴۰۴، ۷۴۰۰ و ۷۴۱۵۳


تئوری آزمایش:

شیفت رجیستر یا ثبات جابجایی یک ماژول منطقی ترتیبی است که از فلیپ فلاپ ها ساخته شده و مکان های بیتی داده های دودویی را به چپ یا به راست جابجا می کند. از شیفت رجیسترها می توان برای تبدیل داده های سریال به موازی و بالعکس استفاده کرد. اگر به خروجی کلیه فلیپ فلاپ ها در یک شیفت رجیستر دسترسی داشته باشیم، می توانیم اطلاعات را که به صورت سریال وارد شیفت رجیستر شده اند، به صورت موازی، از خروجی فلیپ فلاپ های آن بگیریم و همچنین اگر توانایی بار شدن موازی را به یک شیفت رجیستر اضافه کنیم، آنگاه می توانیم اطلاعاتی را که به صورت موازی وارد آن شده اند، به فرم سریال بازیابی کنیم.

تمرینات اولیه:

 (۱) یک ثبات انتقالی چهار بیتی، با قابلیت ورودی و خروجی متوالی برای انتقال به راست و چپ و ورودی و خروجی موازی (شکل زیر) را توسط تراشه های ۷۴۷۴ و ۷۴۱۵۳ طراحی کنید.

(تذکر: خروجی متوالی مربوط به عمل انتقال به راست سر A_1 و خروجی متوالی متناظر با انتقال به چپ سر A_4 خواهد بود).



- (۲) با مشخصات و نحوه عمل سه تراشه ۷۴۹۵، ۷۴۱۹۴ و ۴۰۱۵ به طور کامل آشنا شوید.
- (۳) با استفاده از تراشه ۴۰۱۵ یک ثبات انتقالی هشت بیتی با قابلیت ورودی سری برای انتقال به راست طراحی نمایید.

مراحل انجام آزمایش:

- (الف) ثبات انتقالی را که خود طراحی نموده‌اید به طور کامل مورد آزمایش قرار داده و نتایج به دست آمده را یادداشت نمایید. برای مشاهده خروجی‌ها از دیود نورانی استفاده نمایید.
- (ب) آزمایش قسمت الف را برای تراشه ۷۴۱۹۴ تکرار نمایید.
- (ج) تراشه ۴۰۱۵ را به طور کامل مورد آزمایش قرار دهید و تمام مطالب ذکر شده در مورد آن را آزمایش کنید. نتایج به دست آمده را به طور کامل بنویسید.

پرسش‌ها:

- (۱) تراشه ۷۴۹۵ یک ثبات انتقالی ۴ بیتی با امکانات ورودی موازی و ورودی سری، انتقال به چپ و انتقال به راست می‌باشد. طرز کار را به طور کامل شرح دهید و سپس به کمک دو عدد از این تراشه یک ثبات انتقالی هشت بیتی انتقال به راست و بار دیگر انتقال به چپ طراحی کنید.

آزمایش ۱۱: آشنایی با FPGA و برد DE2_115 شرکت ALTERA


FPGA (Field Programmable Gate Array)

تراشه های قابل برنامه ریزی با توجه به کارایی و توانایی بالا در سیستم های صنعتی و تحقیقاتی، باعث تحول فوق العاده های در صنعت میکروالکترونیک شده اند؛ اما به دلیل فقدان آموزش و ابزار مورد نیاز در دانشگاه های کشورمان، همواره شکاف عمیقی میان محیط دانشگاهی و محیط صنعتی ملموس و محسوس بوده است. به همین منظور در این آزمایشگاه سعی شده است تا این مفاهیم با دیدی آموزشی و ساده انتقال داده شود. این مفاهیم عبارتند از:

- آشنایی با ساختار تراشه های قابل برنامه ریزی FPGA
- روند طراحی با یک تراشه قابل برنامه ریزی FPGA
- آشنایی و برنامه نویسی با زبان توصیف سخت افزار Verilog یا VHDL
- آشنایی و طراحی با نرم افزار Quartus
- طراحی، پیاده سازی و تست انواع مدارهای دیجیتال بر روی FPGA

FPGA ها نسل جدید مدارهای مجتمع دیجیتال قابل برنامه ریزی هستند. عبارت FPGA به معنی "آرایه درجه ای برنامه پذیر میدانی" می باشد. سرعت اجرای توابع منطقی در FPGA ها بسیار بالا است. اگر بخواهیم FPGA را به طور ساده تشریح کنیم، عبارت است از یک تراشه که از تعداد بالایی بلوک منطقی LB (LogicBlock) خطوط ارتباطی و پایه های ورودی/خروجی تشکیل شده است که به صورت آرایه ای در کنار یکدیگر قرار دارند. خطوط ارتباطی که وظیفه آنها ارتباط بین بلوک های منطقی است از سوئیچ های قابل برنامه ریزی تشکیل شده اند. این سوئیچ ها بسته به نوعی که دارند، برخی تنها یکبار قابل برنامه ریزی هستند و برخی به تعداد دفعات زیادی برنامه ریزی می شوند. بلوک های منطقی نیز دارای انواع مختلفی هستند که عموماً توسط المانی پایه، تمامی توابع منطقی را ایجاد می کنند. به عنوان مثال بلوک های منطقی در خانواده ACT-1 از شرکت Actel بر پایه مالتی پلکسری عمل می کنند. به این معنا که توسط مالتی پلکسر، توانایی ایجاد توابع منطقی مختلف را دارند. البته تعداد ورودی های هر بلوک منطقی متفاوت است و به نوع FPGA مربوط می شود. به عنوان مثال بلوک های منطقی در خانواده ACT-1 از نوع ۸ ورودی است. البته در برخی موارد به بلوک های منطقی، سلول های منطقی نیز گفته می شود (LC).

 بلوک دیاگرام یک FPGA به طور ساده در شکل زیر نشان داده شده است. البته بسیاری از سلول های منطقی بر اساس جداول LUT ساخته می شوند. LUT از تعدادی سلول های حافظه SRAM تشکیل می شود که در هنگام برنامه ریزی FPGA مقداردهی می شوند.



به طور خلاصه LUT عبارت است از تولید توابع آماده برای استفاده در سلول های منطقی. پیاده سازی توابع مختلف نیز به وسیله در کنار هم قرار گرفتن بلوک های منطقی و همچنین تنظیم ارتباط بین هر بلوک و به عهده گرفتن پردازش اطلاعات توسط هر بخش انجام می شود.

FPGA از یک سری عناصر منطقی که برای کار خاصی محدود نشده اند و نیز دارای اتصالات قابل برنامه ریزی هستند، تشکیل شده اند؛ بنابراین هر دو جزء اصلی تشکیل دهنده یعنی بلوک های منطقی و همچنین اتصالات بین آنها قابل برنامه ریزی است. همانطور که در این شکل مشخص است، سه جزء اصلی آن عبارتند از بلوک های منطقی (Logic Block) عناصری که برای اتصالات بکار می روند (Integration Resources) و بلوک های ورودی و خروجی (I/O Blocks). ساختار و محتویات بلوک های منطقی میتواند خیلی ساده (در حد یک گیت NAND) و یا خیلی پیچیده (نظیر چند MUX یا Table Look-Up) به همراه یک فلیپ فلاپ باشد.

بلوک های منطقی در حقیقت جایی هستند که قسمتهای اصلی مدار قرار می گیرند. البته ابتدا باید مداری که قرار است روی FPGA قرار بگیرد به اجزای کوچکی که همان محتویات بلوک های منطقی هستند تقسیم شود و بعد از این عمل است که می توان با متصل کردن بلوک های پایه به هم مدارهای واقعی را به دست آورد. عناصری که برای اتصالات بکار می روند، معمولاً بین بلوک های منطقی قرار می گیرند و از قطعات فلزی که می توانند به هم یا به بلوک های منطقی متصل شوند تشکیل شده اند و برای متصل کردن این قطعات از سوئیچ های قابل برنامه ریزی استفاده می شود. این قطعات می توانند طول های متفاوتی داشته باشند. بلوک های ورودی/

خروجی به منظور تنظیم پایه های FPGA در حالت های ورودی، خروجی یا ورودی/ خروجی و همچنین برای تنظیم ولتاژ کاری مختلف 3,3 یا 5 ولت و ... بکار می روند.

معمولاً بین پیچیدگی و انعطاف پذیری هر دوی بلوک های منطقی و اتصالات یک نسبت معکوس وجود دارد. در ضمن معماری یک بلوک منطقی و همچنین اتصالات بر کل مساحت تراشه و سرعت تراشه اثر دارد. FPGA ها برای پیشرفت شرکت های نوپا و تازه تأسیس بسیار مناسب هستند، چرا که حتی گروه های کوچک مهندسی در محیط های آزمایشگاهی کوچک مبتنی بر FPGA با کمترین هزینه موفق به اجرای طرح های خود می شوند. در ابتدای ظهور FPGA ها از آن ها برای پیاده سازی منطق اتصالی (glue logic) و ماشین هایی با پیچیدگی متوسط و پردازش داده های نسبتاً کم استفاده می شد. در اوایل دهه ۱۹۹۰ و با پیشرفت FPGA ها، از آن ها برای ارتباط و شبکه، یعنی پردازش بلاک های بزرگ داده و فرستادن آن ها به اطراف استفاده می شد. در اواخر دهه ۱۹۹۰ بازار شاهد ورود آن ها به کاربردهای صنعتی، لوازم خانگی و خودروسازی بود؛ اما امروزه از FPGA ها تقریباً برای پیاده سازی هر چیزی مانند سیستم های مخابراتی، رادیوهای نرم افزاری، رادارها، پردازش تصویر، پردازش سیگنال و ... استفاده می شود.

حال به مرحله ای می رسیم که FPGA را می شناسیم و می خواهیم یک مدار Logic را روی آن پیاده نماییم. ابتدا باید تعیین کنیم مداری که می خواهد پیاده شود، چه کار می کند. برای این کار مثلاً می توانیم شماتیک مدار را به صورت مجموع های از گیت های منطقی که به هم وصل شده اند و یک مدار با ورودی و خروجی مشخص را ساخته اند، رسم کنیم. این ساده ترین کاری است که می توانیم انجام دهیم. رسم مدار برای یک مدار منطقی بزرگ با این روش به ساعت های بسیار زیاد نیاز است. پس بهتر است روش دیگری پیدا شود. می توانیم عملکرد مدار را به صورت یک سری جملات توصیفی پشت سر هم بنویسیم. مثلاً فرض کنید برای یک شمارنده که با لبه بالارونده خروجی اش یک واحد زیاد می شود می توان گفت: "در هر لبه بالارونده خروجی مساوی با خروجی بعلاوه 1". حال بجای مدار شمارنده می توانیم این عبارت توصیفی را ذخیره کنیم بدیهی است که وقتی در آینده خودمان خواستیم از روی این عبارت مدار منطقی مربوط به آن را پیاده کنیم می دانیم که چه گیت هایی معادل این عبارت توصیفی بوده است. چرا که مدار شمارنده یک مدار بسیار متداول و شناخته شده است. نرم افزارهایی وجود دارند که عبارت توصیفی را که توصیف کننده یک مدار منطقی است و به صورت یک برنامه نوشته شده است به عنوان ورودی می گیرند و به ما آن آرایشی از گیت ها را که معادل عبارت های ما است را می دهند. این برنامه ها بسیار هوشمند هستند و بهترین و پرسرعت ترین مدار منطقی ممکن را به ما می دهند. به این نرم افزارها Synthesizer می گویند.

برد DE2_115 شرکت ALTERA


هدف از طراحی و عرضه برد آموزشی و توسعه ALTERA DE2 عرضه یک ابزار ایده آل برای نمونه سازی پیشرفته طرح های FPGA در حوزه های مالی، مדיا، ذخیره و شبکه سازی داده هاست. فناوری به کاررفته در طراحی این برد به همراه ابزارهای CAD ارائه شده به همراه آن، افق های جدیدی را در دامنه وسیعی از موضوعات به روی طراحان می گشاید. برد دارای امکانات گسترده ای است که در نهایت آن را برای کاربردهای آموزشی در لابراتوارهای الکترونیک دانشگاه ها ایده آل می سازد. این برد برای پروژه های طراحی در موضوعات مختلف حتی طراحی سیستم های پیچیده دیجیتال نیز مناسب است. شرکت ALTERA پشتیبانی بسیار خوبی برای برد DE2 فراهم نموده است. از موارد ارائه شده توسط شرکت ALTERA می توان به مطالب خودآموز و تمرینات برای لابراتوار FPGA و دموهای تشریح شده اشاره نمود.

برد DE2 ALTERA امکانات متعددی را برای کاربر در نظر گرفته است تا اجرای پروژه های مختلف در این برد میسر گردد. قطعات برد به گونه ای انتخاب شده تا با المان های استفاده شده در پروژه های شناخته شده ای که به تولید انبوه رسیده اند مشابه باشد. پلتفرم DE2، کاربران و دانشجویان را قادر خواهد ساخت تا تمامی نکات کاربردی در طراحی پروژه های صنعتی را به خوبی درک نمایند.


قطعات و سخت افزارهای تعبیه شده در برد ALTERA DE2 به شرح زیر می باشد:

- | | |
|--|---|
| 1_Altera Cyclone® II 2C35 FPGA device | 2_Altera Serial Configuration device_EPCS64 |
| 3_USB Blaster for programming | 4_2MB SRAM |
| 5_Two 64MB SDRAM | 6_8MB Flash memory |
| 7_SD Card socket | 8_4 Push-buttons |
| 9_18 Slide switches | 10_18 Red user LEDs |
| 11_9 Green user LEDs | 12_50MHz oscillator for clock sources |
| 13_24-bit CD-quality audio CODEC | 14_VGA DAC with VGA-out connector |
| 15_TV Decoder and TV-in connector | 16_2 Gigabit Ethernet PHY with RJ45 |
| 17_USB Host/Slave Controller | 18_RS-232 transceiver and 9-pin connector |
| 19_16x2 LCD module | 20_PS/2 mouse/keyboard connector |
| 21_2 SMA connectors for external clock | 22_21_IR Receiver |
| 23_One 40-pin Expansion Header | 24_One High Speed Mezzanine Card |

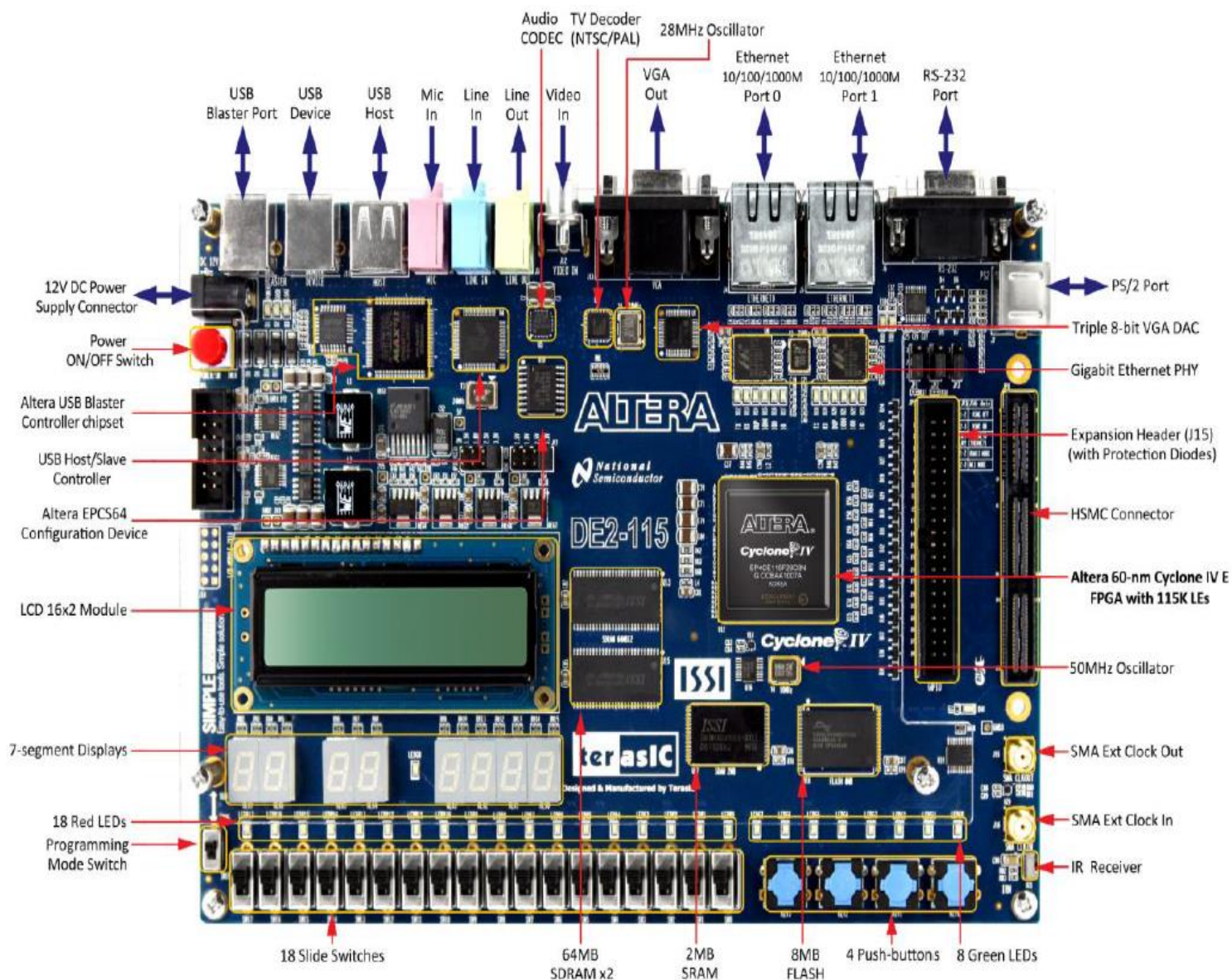شکل زیر یک طرح و نمای کلی از برد ALTERA DE2 را نشان می‌دهد که محل اتصال و اجزای کلیدی این برد را مشخص می‌کند.



 همچنین شکل زیر بلوک دیاگرام برد ALTERA DE2 را نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید تمام اتصالات از طریق FPGA خانواده Cyclone IV ایجاد شده‌اند که کاربر می‌تواند برای طراحی هر سیستم، FPGA موردنظر را بیکربندی کند.



در ادامه به جزئیات بیشتری از هر بلاک می پردازیم.

1_FPGA device

- 33,216 LEs
- 105 M4K RAM blocks
- 483,840 total RAM bits
- FineLine BGA 672-pin package

3_Memory devices

- 128MB (32Mx32bit) SDRAM
- 2MB (1Mx16) SRAM
- 8MB (4Mx16) Flash with 8-bit mode
- 32Kb EEPROM

5_Clock

- Three 50MHz oscillator clock inputs
- SMA connectors

7_SD Card socket

- Provides SPI and 4-bit SD mode for SD

9_Connectors

- Two Ethernet 10/100/1000 Mbps ports
- High Speed Mezzanine Card (HSMC)
- Configurable I/O standards (voltage levels:3.3/2.5/1.8/1.5V)
- USB type A and B
- 40-pin expansion port
- VGA-out connector
- DB9 serial connector for RS-232 port with flow control
- PS/2 mouse/keyboard

2_FPGA configuration

- JTAG and AS mode configuration
- EPCS64 serial configuration device
- On-board Usb Blaster

4_Switches and indicators

- 18 slide switches and 4 push-buttons
- 18 red and 9 green LEDs
- Eight 7-segment displays

6_Audio

- 24-bit encoder/decoder (CODEC)
- Line-in, line-out, and microphone


8_Display

- 16x2 LCD module


آزمایش ۱۲: آشنایی با نرم افزار Quartus و نحوه طراحی با استفاده از امکانات شماتیک

در این بخش قصد داریم با نرم افزار QUARTUS آشنا شویم. با توجه به اینکه این نرم افزار از همه روش های ایجاد طرح پشتیبانی نموده و ابزارهای مختلفی برای هر یک از آنها دارد، در این جا از روش شماتیک برای طراحی خود استفاده می کنیم.

 
برای طراحی با استفاده از این نرم افزار ابتدا آن را اجرا نمائید تا وارد محیط اصلی شوید.



 
ایجاد یک پروژه جدید در این نرم افزار توسط یک Wizard صورت می گیرد. برای این منظور
File → New Project Wizard را انتخاب کنید.



 بعد از انتخاب گزینه New Project Wizard پنجره‌ای همانند شکل زیر نمایان می شود.



 
گزینه Next را کلیک کنید تا پنجره زیر نمایان شود.




نام و مسیری برای ذخیره اطلاعات مربوط به پروژه خود در نظر بگیرید. در ادامه گزینه Next را زده و به مرحله بعد بروید.

(معمولا نام پروژه و نام ماژول Top Level یکسان در نظر گرفته می شود).

 اگر فایلی برای اضافه کردن به پروژه وجود داشته باشد، Wizard در این قسمت این عمل را به راحتی انجام می دهد، در غیر این صورت اگر فایلی برای اضافه کردن به پروژه نداریم Next را کلیک کرده و به مرحله بعد می رویم.



 در پنجره بعدی نوع تراشه‌ای که قرار است طرح شما روی آن پیاده شود را انتخاب کنید. تراشه را از داخل لیست انتخاب و سپس Next را کلیک کنید.



در این قسمت از Wizard اگر می‌خواهید علاوه بر Quartus از نرم‌افزارهای به اصطلاح Third Party استفاده کنید، انتخاب نمایید. اما ما برای تمام قسمت‌های چرخه طراحی از ابزارهای داخل Quartus استفاده می‌کنیم، Next را کلیک کرده و به مرحله بعد بروید.

New Project Wizard: EDA Tool Settings [page 4 of 5]

Specify the other EDA tools -- in addition to the Quartus II software -- used with the project.

Design Entry/Synthesis

Tool name: <None>

Format:

☐ Run this tool automatically to synthesize the current design

Simulation

Tool name: <None>

Format:

☐ Run gate-level simulation automatically after compilation

Timing Analysis


Tool name: <None>

Format:

☐ Run this tool automatically after compilation


< Back Next > Finish Cancel

 در ادامه خلاصه‌ای از تنظیمات انجام شده برای پروژه، در یک پنجره ظاهر می‌شود.




Finish را کلیک کنید تا پروژه موردنظر ایجاد شود.

 
برای طراحی شماتیک نیاز به محیط شماتیک نرم افزار Quartus داریم. برای این منظور **File→New** و سپس گزینه **Block Diagram/Schematic File** را انتخاب و **OK** کنید.



 بعد از انتخاب گزینه **Block Diagram/Schematic File** محیط طراحی شماتیک نرم افزار باز می شود.



در انتها، بعد از طراحی برای ذخیر کردن فایل گزینه **File→Save Project** را بزنید و طرح خود را با نام دلخواه **Save** کنید.

 

آزمایش ۱۳: طراحی مدار جمع کننده کامل و نحوه شبیه سازی طرح

هدف:

آشنایی با مدارهای ترکیبی، نحوه طراحی و توصیف سطح گیت و شبیه سازی طرح با استفاده از نرم افزار Quartus و همچنین پروگرام کردن طرح بر روی برد DE2


تئوری آزمایش:

در این آزمایش جهت مرور مفاهیم مدارهای ترکیبی قصد داریم با استفاده از گیت های منطقی یک مدار جمع کننده کامل را طراحی و طرح موردنظر را با استفاده از نرم افزار Quartus شبیه سازی کنیم.

توضیح: بعد از توضیحات مراحل آزمایش نحوه شبیه سازی طرح با استفاده از نرم افزار Quartus و همچنین نحوه پروگرام کردن برد DE2 توضیح داده خواهد شد.

مراحل انجام آزمایش:

 الف) ابتدا با استفاده از جدول صحت، عملکرد مدار زیر را به صورت تئوری به دست آورید.



ب) حال با کمک امکانات شماتیک نرم افزار Quartus مدار را در محیط نرم افزار طراحی کنید.

ج) در این قسمت از آزمایش شماتیک طراحی شده را شبیه سازی نموده و صحت عملکرد آن را با نتایج به دست آمده از مرحله اول مقایسه کنید.

د) در انتها آزمایش طرح مورد نظر را بر روی برد مربوطه آزمایشگاه پروگرام کرده و صحت عملکرد آن را با استفاده از سوئیچ ها و LED های تعبیه شده بر روی برد بررسی کنید.

There are 27 user-controllable LEDs on the DE2-115 board. Eighteen red LEDs are situated above the 18 Slide switches, and eight green LEDs are found above the push-button switches (the 9th green LED is in the middle of the 7-segment displays). Each LED is driven directly by a pin on the Cyclone IV E FPGA; driving its associated pin to a high logic level turns the LED on, and driving the pin low turns it off. **Figure 4-9** shows the connections between LEDs and Cyclone IV E FPGA.

 


Figure 4-9 Connections between the LEDs and Cyclone IV E FPGA

قطعه کد VHDL جمع کننده کامل

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
Entity full_adder_vhdl_code is
Port ( A   : in  STD_LOGIC;
      B   : in  STD_LOGIC;
      Cin  : in  STD_LOGIC;
      S    : out STD_LOGIC;
      Cout: out STD_LOGIC);
End full_adder_vhdl_code;
Architecture gate_level of full_adder_vhdl_code is
begin
S    <= A XOR B XOR Cin ;
```



```
Cout <= ((A Xor B) AND Cin ) OR (A AND B) ;
End gate_level;
```

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
LEDR[0]	PIN_AE23	LED Red[0]
LEDR[1]	PIN_AF23	LED Red[1]
LEDR[2]	PIN_AB21	LED Red[2]
LEDR[3]	PIN_AC22	LED Red[3]
LEDR[4]	PIN_AD22	LED Red[4]
LEDR[5]	PIN_AD23	LED Red[5]
LEDR[6]	PIN_AD21	LED Red[6]
LEDR[7]	PIN_AC21	LED Red[7]
LEDR[8]	PIN_AA14	LED Red[8]
LEDR[9]	PIN_Y13	LED Red[9]
LEDR[10]	PIN_AA13	LED Red[10]
LEDR[11]	PIN_AC14	LED Red[11]
LEDR[12]	PIN_AD15	LED Red[12]
LEDR[13]	PIN_AE15	LED Red[13]
LEDR[14]	PIN_AF13	LED Red[14]
LEDR[15]	PIN_AE13	LED Red[15]
LEDR[16]	PIN_AE12	LED Red[16]
LEDR[17]	PIN_AD12	LED Red[17]
LEDG[0]	PIN_AE22	LED Green[0]
LEDG[1]	PIN_AF22	LED Green[1]
LEDG[2]	PIN_W19	LED Green[2]
LEDG[3]	PIN_V18	LED Green[3]
LEDG[4]	PIN_U18	LED Green[4]
LEDG[5]	PIN_U17	LED Green[5]
LEDG[6]	PIN_AA20	LED Green[6]
LEDG[7]	PIN_Y18	LED Green[7]
LEDG[8]	PIN_Y12	LED Green[8]


 


Figure 4-8 Connections between the slide switches and Cyclone IV E FPGA


Signal Name	FPGA Pin No.	Description
SW[0]	PIN_N25	Toggle Switch[0]
SW[1]	PIN_N26	Toggle Switch[1]
SW[2]	PIN_P25	Toggle Switch[2]
SW[3]	PIN_AE14	Toggle Switch[3]
SW[4]	PIN_AF14	Toggle Switch[4]
SW[5]	PIN_AD13	Toggle Switch[5]
SW[6]	PIN_AC13	Toggle Switch[6]
SW[7]	PIN_C13	Toggle Switch[7]
SW[8]	PIN_B13	Toggle Switch[8]
SW[9]	PIN_A13	Toggle Switch[9]
SW[10]	PIN_N1	Toggle Switch[10]
SW[11]	PIN_P1	Toggle Switch[11]
SW[12]	PIN_P2	Toggle Switch[12]
SW[13]	PIN_T7	Toggle Switch[13]
SW[14]	PIN_U3	Toggle Switch[14]
SW[15]	PIN_U4	Toggle Switch[15]
SW[16]	PIN_V1	Toggle Switch[16]
SW[17]	PIN_V2	Toggle Switch[17]

نحوه شبیه سازی طرح با استفاده از نرم افزار Quartus

 
Quartus II امکان شبیه سازی مدارات طراحی شده را برای شما فراهم می کند. در این قسمت، هم به منظور توضیح این ویژگی در نرم افزار Quartus و هم به منظور اطمینان حاصل کردن از درستی عملکرد طراحی، مدار خود را شبیه سازی می کنیم. به منوی File -> New مراجعه کرده و این بار به جای فایل های طراحی به بخش فایل های درستی سنجی/درستی یابی رفته و گزینه ی Vector Waveform File را انتخاب کنید.



 
بعد از انتخاب گزینه Vector Waveform File، پنجره‌ی مربوط به شکل موج باز می‌شود.



 
سپس گزینه Edit → Insert Node or Bus را همانند شکل زیر انتخاب کنید. بدین ترتیب که گره‌های موردنیاز در طراحی را انتخاب کرده و سیگنال‌ها یا پورت‌های ورودی/خروجی و یا هر موجودیتی را که خواستار حضور آن در شبیه‌سازی هستید را به شکل موج خود بیفزایید.



 بعد از انتخاب گزینه Insert Node or Bus پنجره‌ی همانند شکل زیر باز می‌شود.




 در این قسمت می‌توانید نام پین را در بخش Name بنویسید اما بهتر است از Node Finder استفاده نمایید. بر روی گزینه Node Finder کلیک کنید تا صفحه‌ی همانند شکل زیر ایجاد شود.




ابتدا از قسمت Filter گزینه Pind:all را انتخاب کنید. در ادامه بر روی گزینه List کلیک کنید تا تمام ورودی و خروجی های مربوط به طرح را در قسمت Nodes Found برای شما نمایش دهد. سپس ورودی و خروجی های موردنظر را انتخاب، و روی علامت > کلیک کنید تا به قسمت Selected Nodes همانند شکل بالا اضافه شود.

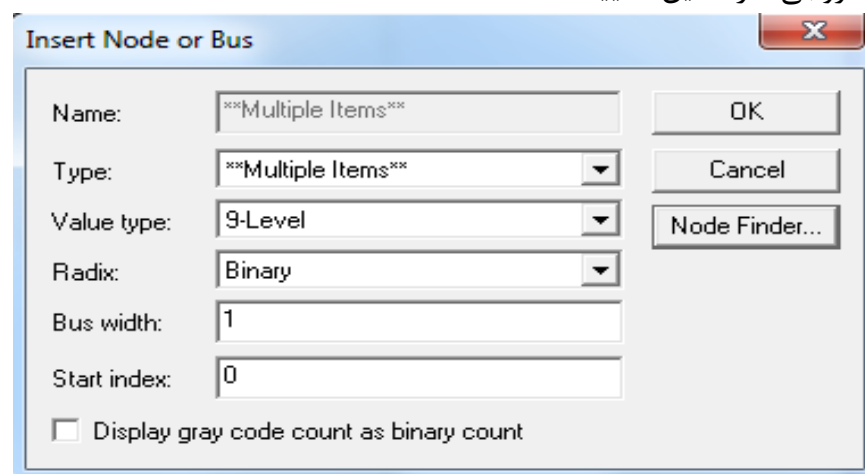
در ادامه با زدن گزینه OK شکل زیر نمایان می شود که در این قسمت می توانید تنظیماتی دیگر همانند انتخاب Radix ورودی و خروجی ها را معین نمایید.



 
بعد از انجام تنظیمات مربوطه و دلخواه گزینه OK را انتخاب کنید. در ادامه شکل زیر ظاهر می شود. همان گونه که مشاهده می کنید تمام سیگنال های ورودی و خروجی نمایان شده اند اما شکل موج های خروجی هنوز به صورت هاشور خورده باقی مانده که مقدار آن در حین شبیه سازی مشخص می شود.




در ادامه فایل را در پوشه پروژه ذخیره نمایید. مدار طراحی شده می تواند به دو روش شبیه سازی شود. در روش ساده تر سیم های ارتباطی ایده آل و بدون تاخیر انتشار در نظر گرفته شده که به آن شبیه سازی عملکردی می گویند. در روش دوم که پیچیده می باشد، تمام تاخیر انتشارها محاسبه شده که به آن شبیه سازی زمانی گفته می شود. هدف ما در این قسمت شبیه سازی عملکردی می باشد. برای اجرای این نوع شبیه سازی از قسمت Processing همانند شکل زیر گزینه Simulator Tool را انتخاب نمایید.

 

 بعد از انتخاب گزینه Simulator Tool شکلی همانند شکل زیر ظاهر می شود.



 
سپس در قسمت Simulation Mode گزینه Functional را انتخاب و گزینه Generate Functional Simulation را انتخاب کنید. سپس بر روی Open کلیک کنید و به سیگنال های ورودی مقدار دهید. Save کنید. و سپس بر روی گزینه Start کلیک کنید و پس از اتمام با موفقیت بودن و بدون خطا می توانید برای دیدن خروجی بر روی گزینه Report کلیک کنید.




نحوه پروگرام کردن برنامه بر روی برد DE2 شرکت Altera

پیاده‌سازی فرآیندی شامل ترجمه، ترسیم، جاییابی و مسیریابی است. در این قسمت پیاده‌سازی روی برد DE2 انجام می‌شود. اما روند مشابهی برای برنامه‌ریزی هر FPGA ای از شرکت ALTERA در Quartus تعریف شده‌است که در این قسمت به آن می‌پردازیم.

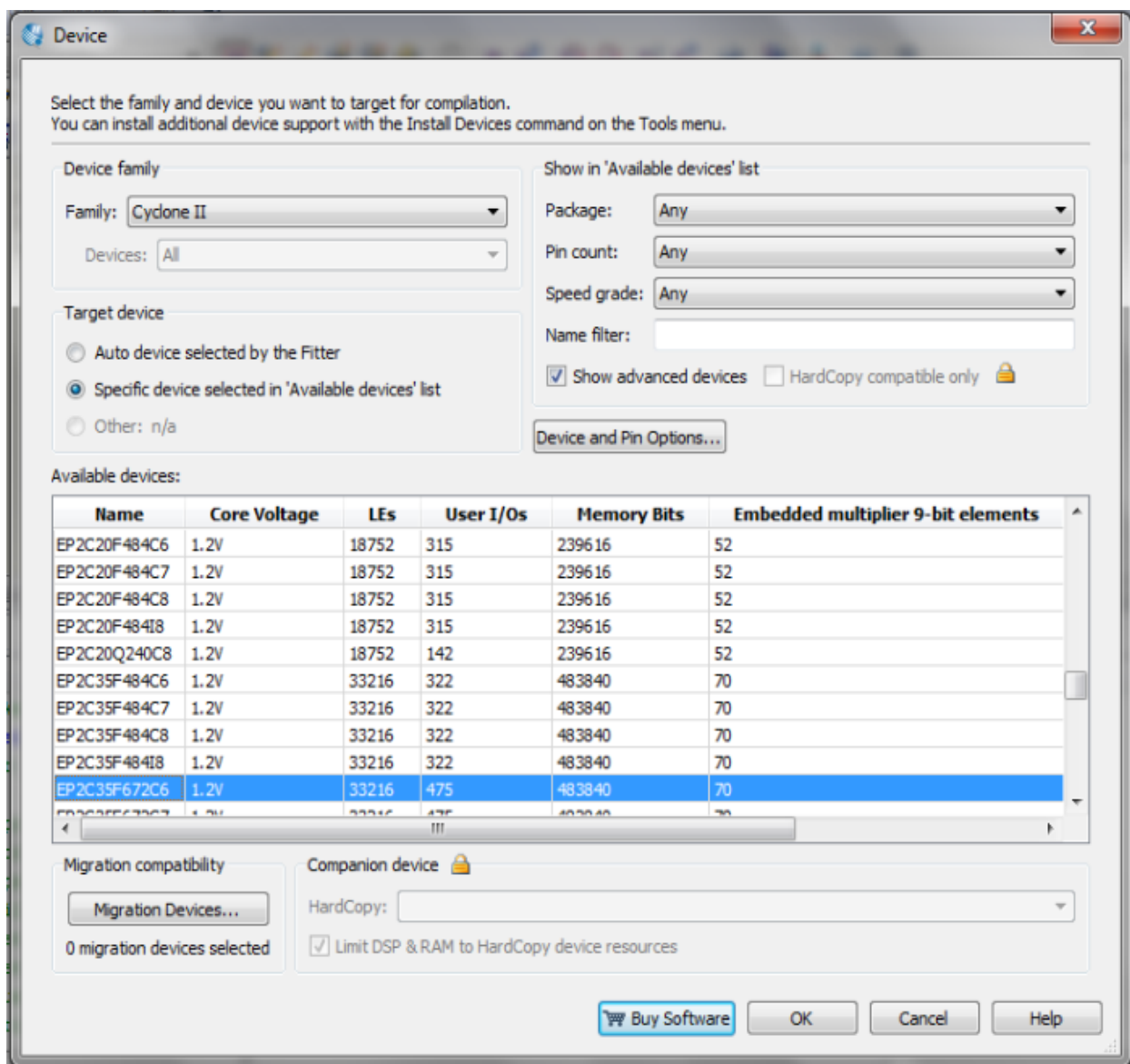در ابتدای کار بایستی دستگاه مقصد را از حالت پیش‌فرض به دستگاه مقصد برد DE2 تغییر دهید. می‌توانید این کار را در ابتدای زمان تعریف پروژه انجام دهید و یا اگر از آن مرحله عبور کرده‌اید از طریق **Assignment>Device** به پنجره‌های مشابه شکل زیر بروید. در این پنجره در قسمت خانواده Cyclone II و برای نوع دستگاه EP2C35F672C6 را انتخاب کنید و تایید را بزنید.



 در ادامه فرآیند تخصیص پین انجام می‌شود. برای انتساب پین‌ها از ابزار Assignment Editor استفاده می‌شود. بدین منظور از مسیر Pins → Assignment را انتخاب و در لیست ارائه‌شده Pin را کلیک نموده و بعد NEW را که پررنگ شده، دوبار کلیک کنید. یک پنجره پایین رو ظاهر می‌شود. روی هر ورودی یا خروجی که می‌خواهید، کلیک کنید تا در جدول قرار گیرد. سپس با دوبار کلیک آن، پنجره دیگری باز می‌گردد.




حالا هر پین واقعی روی FPGA را که می خواهید، انتخاب نمایید تا انتساب صورت گیرد. به همین ترتیب بقیه ورودی و خروجی ها را به پین های FPGA تخصیص دهید. اکنون با استفاده از مسیر File→Save این فایل تخصیص پین ها را ذخیره نمایید. بار دیگر طرح خود را که پین های واقعی و موردنظر شما را برای ورودی و خروجی ها در نظر گرفته شده است کامپایل نمایید.


Location	I/O Bank	I/O Standard	General Function	Spe
PIN_N26		LVTTL		
PIN_M24	I/O Bank 5	Row I/O	L/DS125p	
PIN_M25	I/O Bank 5	Row I/O	L/DS125n	
PIN_N1	I/O Bank 2	Dedicated Clock	CLK1, LVDSCLK0n, Input	
PIN_N2	I/O Bank 2	Dedicated Clock	CLK0, LVDSCLK0p, Input	
PIN_N9	I/O Bank 2	Row I/O	L/DS31p	
PIN_N18	I/O Bank 5	Row I/O	L/DS110p	
PIN_N20	I/O Bank 5	Row I/O	L/DS124p	
PIN_N23	I/O Bank 5	Row I/O	L/DS126p, DPCLK7/DQS0R/CQ1R	
PIN_N24	I/O Bank 5	Row I/O	L/DS126n	
PIN_N25	I/O Bank 5	Dedicated Clock	CLK4, LVDSCLK2p, Input	
PIN_N26	I/O Bank 5	Dedicated Clock	CLK5, LVDSCLK2n, Input	
PIN_P1	I/O Bank 1	Dedicated Clock	CLK3, LVDSCLK1n, Input	
PIN_P2	I/O Bank 1	Dedicated Clock	CLK2, LVDSCLK1p, Input	
PIN_P3	I/O Bank 1	Row I/O	L/DS26p, DPCLK1/DQS1L/CQ1L#	
PIN_P4	I/O Bank 1	Row I/O	L/DS26n	

برای برنامه ریزی دستگاه ابتدا سیم های Power و اتصال به کامپیوتر برد را وصل کنید.

 
سپس از مسیر Programmer -> Tools پنجره برنامه ریزی را باز کنید.



 
در ادامه صفحه برنامه ریزی بر روی تنظیمات سخت افزار بروید و در بخش سخت افزارهای موجود گزینه USB-Blaster را انتخاب کنید.



 در ادامه باید فایل پروژه خود را به این قسمت اضافه کنید. بنابراین روی گزینه افزودن فایل کلیک کرده و در بخش فایل های خروجی دنبال فایلی با نام طراحی شما و با پسوند .sof. بگردید و آن را باز کنید.



 سپس در صفحه‌ی اصلی آن فایل آن را انتخاب و گزینه‌ی Start را بزنید. اگر در روند برنامه‌ریزی خطایی وجود نداشته باشد عملیات با موفقیت انجام خواهد شد.



در این مرحله کار به اتمام می‌رسد. شما تا اینجا با عملیات پایه‌ای در Quartus آشنا شدید و می‌توانید سخت‌افزار خود را طراحی و روی برد DE2 آن را تست کنید.

آزمایش ۱۴: طراحی نمایشگر ۷ قسمتی و نحوه پیاده سازی طرح بر روی برد DE2

هدف :

آشنایی با ماژول 7 Segment و نحوه طراحی آن با استفاده از BCD

تئوری آزمایش:

در این آزمایش با استفاده از شمارش اعداد BCD قصد داریم عدد مورد نظر را بر روی 7 Segment نمایش داده شده بر روی برد بعد از شبیه سازی و پروگرام کردن طرح، نمایش می دهیم.


مراحل انجام آزمایش:

الف) سون سگمنت ها قطعاتی هستند که در آن ها از ۸ عدد LED استفاده شده است. ۷ عدد LED مربوط به نمایش می باشد و یکی دیگر از آن ها مربوط به ممیز است. سون سگمنت ها چون از LED تشکیل شده و LED ها ساختاری چون آند و کاتد دارند لذا آن ها را به دو دسته آند مشترک و کاتد مشترک دسته بندی می کنند .

۱- کاتد مشترک

در این دسته از سون سگمنت ها، کاتد تمامی LED های موجود در سون سگمنت به یکدیگر متصل شده است. به این معنا که برای روشن شدن هر کدام از LED های a تا g کافی است که پایه مشترک (پایه کاتد مشترک) رو به صفر (زمین) وصل کنیم و برای روشن شدن هر سگمنت به پایه ی متناظر آن سگمنت یک (مثبت) بدیم. ۲- آند مشترک :

 در این دسته از سون سگمنت ها، آند تمامی LED های موجود در سون سگمنت به یکدیگر متصل شده است. به این معنا که برای روشن شدن هر کدام از LED های a تا g کافی است که پایه مشترک (پایه آند مشترک) رو به مثبت (یک منطقی) وصل کنیم و برای روشن شدن هر سگمنت به پایه ی متناظر آن سگمنت صفر (زمین) بدیم.



ب) ماژول یک 7 Segment که بر روی برد DE2 قرار دارد را با استفاده از ارتباط بین پایه ها و دیودهای A تا G همانند جدول زیر طراحی کنید.

Segments Inputs							7 Segment Display Output
a	b	c	d	e	f	g	
1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	2
1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	1	0	0	1	1	4
1	0	1	1	0	1	1	5
1	0	1	1	1	1	1	6
1	1	1	0	0	0	0	7
1	1	1	1	1	1	1	8
1	1	1	1	0	0	1	9

The DE2-115 Board has eight 7-segment displays. These displays are arranged into two pairs and a group of four, behaving the intent of displaying numbers of various sizes. As indicated in the schematic in **Figure 4-10**, the seven segments (common anode) are connected to pins on Cyclone IV E FPGA. Applying a low logic level to a segment will light it up and applying a high logic level turns it off.

Each segment in a display is identified by an index from 0 to 6, with the positions given in **Figure 4-10**. **Table 4-4** shows the assignments of FPGA pins to the 7-segment displays.

 


Figure 4-10 Connections between the 7-segment display HEX0 and Cyclone IV E FPGA

قطعه کد VHDL نمایشگر ۷ قسمتی

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity bcd_7segment is
Port (      BCDin      : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
      Seven_Segment : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0));
end bcd_7segment;
architecture Behavioral of bcd_7segment is
begin
process(BCDin)
begin
case BCDin is
when "0000" =>
Seven_Segment <= "0000001"; ---0
when "0001" =>
Seven_Segment <= "1001111"; ---1
when "0010" =>
Seven_Segment <= "0010010"; ---2
```

```
when "0011" =>
Seven_Segment <= "0000110"; ---3
when "0100" =>
Seven_Segment <= "1001100"; ---4
when "0101" =>
Seven_Segment <= "0100100"; ---5
when "0110" =>
Seven_Segment <= "0100000"; ---6
when "0111" =>
Seven_Segment <= "0001111"; ---7
when "1000" =>
Seven_Segment <= "0000000"; ---8
when "1001" =>
Seven_Segment <= "0000100"; ---9
when others =>
Seven_Segment <= "1111111"; ---null
end case;
end process;
end Behavioral;
```

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
HEX0[0]	PIN_AF10	Seven Segment Digit 0[0]
HEX0[1]	PIN_AB12	Seven Segment Digit 0[1]
HEX0[2]	PIN_AC12	Seven Segment Digit 0[2]
HEX0[3]	PIN_AD11	Seven Segment Digit 0[3]
HEX0[4]	PIN_AE11	Seven Segment Digit 0[4]
HEX0[5]	PIN_V14	Seven Segment Digit 0[5]
HEX0[6]	PIN_V13	Seven Segment Digit 0[6]
HEX1[0]	PIN_V20	Seven Segment Digit 1[0]
HEX1[1]	PIN_V21	Seven Segment Digit 1[1]
HEX1[2]	PIN_W21	Seven Segment Digit 1[2]
HEX1[3]	PIN_Y22	Seven Segment Digit 1[3]
HEX1[4]	PIN_AA24	Seven Segment Digit 1[4]
HEX1[5]	PIN_AA23	Seven Segment Digit 1[5]
HEX1[6]	PIN_AB24	Seven Segment Digit 1[6]
HEX2[0]	PIN_AB23	Seven Segment Digit 2[0]
HEX2[1]	PIN_V22	Seven Segment Digit 2[1]
HEX2[2]	PIN_AC25	Seven Segment Digit 2[2]

HEX2[3]	PIN_AC26	Seven Segment Digit 2[3]
HEX2[4]	PIN_AB26	Seven Segment Digit 2[4]
HEX2[5]	PIN_AB25	Seven Segment Digit 2[5]
HEX2[6]	PIN_Y24	Seven Segment Digit 2[6]
HEX3[0]	PIN_Y23	Seven Segment Digit 3[0]
HEX3[1]	PIN_AA25	Seven Segment Digit 3[1]
HEX3[2]	PIN_AA26	Seven Segment Digit 3[2]
HEX3[3]	PIN_Y26	Seven Segment Digit 3[3]
HEX3[4]	PIN_Y25	Seven Segment Digit 3[4]
HEX3[5]	PIN_U22	Seven Segment Digit 3[5]
HEX3[6]	PIN_W24	Seven Segment Digit 3[6]
HEX4[0]	PIN_U9	Seven Segment Digit 4[0]
HEX4[1]	PIN_U1	Seven Segment Digit 4[1]
HEX4[2]	PIN_U2	Seven Segment Digit 4[2]
HEX4[3]	PIN_T4	Seven Segment Digit 4[3]
HEX4[4]	PIN_R7	Seven Segment Digit 4[4]
HEX4[5]	PIN_R6	Seven Segment Digit 4[5]
HEX4[6]	PIN_T3	Seven Segment Digit 4[6]
HEX5[0]	PIN_T2	Seven Segment Digit 5[0]

HEX5[1]	PIN_P6	Seven Segment Digit 5[1]
HEX5[2]	PIN_P7	Seven Segment Digit 5[2]
HEX5[3]	PIN_T9	Seven Segment Digit 5[3]
HEX5[4]	PIN_R5	Seven Segment Digit 5[4]
HEX5[5]	PIN_R4	Seven Segment Digit 5[5]
HEX5[6]	PIN_R3	Seven Segment Digit 5[6]
HEX6[0]	PIN_R2	Seven Segment Digit 6[0]
HEX6[1]	PIN_P4	Seven Segment Digit 6[1]
HEX6[2]	PIN_P3	Seven Segment Digit 6[2]
HEX6[3]	PIN_M2	Seven Segment Digit 6[3]
HEX6[4]	PIN_M3	Seven Segment Digit 6[4]
HEX6[5]	PIN_M5	Seven Segment Digit 6[5]
HEX6[6]	PIN_M4	Seven Segment Digit 6[6]
HEX7[0]	PIN_L3	Seven Segment Digit 7[0]
HEX7[1]	PIN_L2	Seven Segment Digit 7[1]
HEX7[2]	PIN_L9	Seven Segment Digit 7[2]
HEX7[3]	PIN_L6	Seven Segment Digit 7[3]
HEX7[4]	PIN_L7	Seven Segment Digit 7[4]
HEX7[5]	PIN_P9	Seven Segment Digit 7[5]
HEX7[6]	PIN_N9	Seven Segment Digit 7[6]

آزمایش ۱۵: طراحی و پیاده سازی مدار ترتیبی

هدف:


آشنایی با مدارهای ترتیبی و نحوه طراحی مدار با استفاده از فلیپ فلاپ

تئوری آزمایش:

در این آزمایش جهت مرور مفاهیم مدارهای ترتیبی قصد داریم با استفاده از فلیپ فلاپ نوع JK یک مدار ترتیبی را طراحی و طرح موردنظر را با استفاده از نرم افزار Quartus شبیه سازی و پروگرام کنیم.

مراحل انجام آزمایش:

 الف) ابتدا با استفاده از جدول صحت فلیپ فلاپ JK ترتیب شمارش مدار زیر را به صورت تئوری به دست آورید.



ب) حال با کمک امکانات شماتیک نرم افزار Quartus مدار را در محیط نرم افزار طراحی کنید.

ج) در این قسمت از آزمایش شماتیک طراحی شده را شبیه سازی نموده و صحت عملکرد آن را با نتایج به دست آمده از مرحله اول مقایسه کنید.

The DE2-115 board includes one oscillator that produces 50 MHz clock signal. A clock buffer is used to distribute 50 MHz clock signal with low jitter to FPGA. The distributing clock signals are connected to the FPGA that are used for clocking the user logic. The board also includes two SMA connectors which can be used to connect an external clock source to the board or to drive a clock signal out through the SMA connector. In addition, all these clock inputs are connected to the phase locked loops (PLL) clock input pins of the FPGA to allow users to use these clocks as a source clock for the PLL circuit.

The clock distribution on the DE2-115 board is shown in **Figure 4-11**. The associated pin assignments for clock inputs to FPGA I/O pins are listed in **Table 4-5**.

 


Figure 4-11 Block diagram of the clock distribution

پرسش:

ابتدا با استفاده از کلاک 50 MHz تعبیه شده بر روی برد یک نمونه مقسم فرکانس 1 Hz ایجاد کنید و آن را به پایه کلاک شمارنده طراحی شده بدهید. در ادامه خروجی ۴ بیتی شمارنده را به عنوان ورودی BCD در نظر بگیرید و آن را بر روی نمایشگر ۷ قسمتی نمایش دهید.



September 1983
Revised January 2005

MM74HC00 Quad 2-Input NAND Gate

MM74HC00

Quad 2-Input NAND Gate

General Description

The MM74HC00 NAND gates utilize advanced silicon-gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LS-TTL gates with the low power consumption of standard CMOS integrated circuits. All gates have buffered outputs. All devices have high noise immunity and the ability to drive 10 LS-TTL loads. The 74HC logic family is functionally as well as pin-out compatible with the standard 74LS logic family. All inputs are protected from damage due to static discharge by internal diode clamps to V_{CC} and ground.

Features

- Typical propagation delay: 8 ns
- Wide power supply range: 2-6V
- Low quiescent current: 20 μ A maximum (74HC Series)
- Low input current: 1 μ A maximum
- Fanout of 10 LS-TTL loads


Ordering Code:

Order Number	Package Number	Package Description
MM74HC00M	M14A	14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
MM74HC00MX_NL	M14A	Pb-Free 14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
MM74HC00SJ	M14D	Pb-Free 14-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
MM74HC00MTC	MTC14	14-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP), JEDEC MO-153, 4.4mm Wide
MM74HC00MTCX_NL	MTC14	Pb-Free 14-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP), JEDEC MO-153, 4.4mm Wide
MM74HC00N	N14A	14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide
MM74HC00N_NL	N14A	Pb-Free 14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide

Devices also available in Tape and Reel. Specify by appending the suffix letter "X" to the ordering code.
Pb-Free package per JEDEC J-STD-020B.


Connection Diagram

 Pin Assignments for DIP, SOIC, SOP and TSSOP



Top View

Logic Diagram

 



September 1983
Revised January 2005

MM74HC04 Hex Inverter

MM74HC04 Hex Inverter

General Description

The MM74HC04 inverters utilize advanced silicon-gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LS-TTL gates with the low power consumption of standard CMOS integrated circuits.

The MM74HC04 is a triple buffered inverter. It has high noise immunity and the ability to drive 10 LS-TTL loads. The 74HC logic family is functionally as well as pin-out compatible with the standard 74LS logic family. All inputs are protected from damage due to static discharge by internal diode clamps to V_{CC} and ground.

Features


- Typical propagation delay: 8 ns
- Fan out of 10 LS-TTL loads
- Quiescent power consumption: 10 μ W maximum at room temperature
- Low input current: 1 μ A maximum

Ordering Code:


Order Number	Package Number	Package Description
MM74HC04M	M14A	14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
MM74HC04M_NL		Pb-Free 14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
MM74HC04SJ	M14D	Pb-Free 14-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
MM74HC04MTC	MTC14	14-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP), JEDEC MO-153, 4.4mm Wide
MM74HC04MTC_NL	MTC14	Pb-Free 14-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP), JEDEC MO-153, 4.4mm Wide
MM74HC04N	N14A	14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide
MM74HC04N_NL	N14A	Pb-Free 14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide

Devices also available in Tape and Reel. Specify by appending the suffix letter "X" to the ordering code.
Pb-Free package per JEDEC J-STD 0208.

Connection Diagram

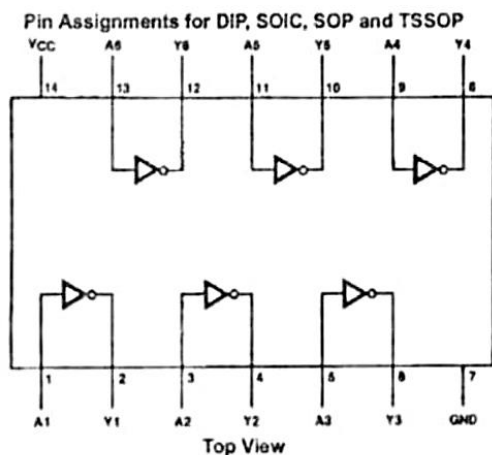

Logic Diagram

 



September 1983
Revised January 2005

MM74HC08

Quad 2-Input AND Gate

General Description

The MM74HC08 AND gates utilize advanced silicon-gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LS-TTL gates with the low power consumption of standard CMOS integrated circuits. The HC08 has buffered outputs, providing high noise immunity and the ability to drive 10 LS-TTL loads. The 74HC logic family is functionally as well as pin-out compatible with the standard 74LS logic family. All inputs are protected from damage due to static discharge by internal diode clamps to V_{CC} and ground.

Features


- Typical propagation delay: 7 ns (t_{PHL}), 12 ns (t_{PLH})
- Fanout of 10 LS-TTL loads
- Quiescent power consumption: 2 μ A maximum at room temperature
- Low input current: 1 μ A maximum

Ordering Code:

Order Number	Package Number	Package Description
MM74HC08M	M14A	14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
MM74HC08MX_NL	M14A	Pb-Free 14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
MM74HC08SJ	M14D	Pb-Free 14-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
MM74HC08MTC	MTC14	14-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP), JEDEC MO-153, 4.4mm Wide
MM74HC08MTCX-NL	MTC14	Pb-Free 14-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP), JEDEC MO-153, 4.4mm Wide
MM74HC08N	N14A	14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide

Devices also available in Tape and Reel. Specify by appending the suffix letter "X" to the ordering code. (Tape and Reel not available in N14A)
Pb-Free package per JEDEC J-STD-020B.

Connection Diagram

 

MM74HC08 Quad 2-Input AND Gate



September 1986
Revised February 2000

DM74ALS10A

Triple 3-Input NAND Gate

General Description

This device contains three independent gates, each of which performs the logic NAND function.

Features


- Switching specifications at 50 pF
- Switching specifications guaranteed over full temperature and V_{CC} range
- Advanced oxide-isolated, ion-implanted Schottky TTL process
- Functionally and pin for pin compatible with Schottky and low power Schottky TTL counterpart
- Improved AC performance over Schottky and low power Schottky counterparts

Ordering Code:

Order Number	Package Number	Package Description
DM74ALS10AM	M14A	14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150 Narrow
DM74ALS10ASJ	M14D	14-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
DM74ALS10AN	N14A	14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300 Wide

Devices also available in Tape and Reel. Specify by appending the suffix letter "X" to the ordering code.

Connection Diagram

 

Function Table

$$Y = \overline{ABC}$$

Inputs			Output
A	B	C	Y
X	X	L	H
X	L	X	H
L	X	X	H
H	H	H	L

H = HIGH Logic Level

L = LOW Logic Level

X = Either LOW or HIGH Logic Level

DM74ALS10A Triple 3-Input NAND Gate



September 1983
Revised January 2005

MM74HC32 Quad 2-Input OR Gate

MM74HC32

Quad 2-Input OR Gate

General Description

The MM74HC32 OR gates utilize advanced silicon-gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LS-TTL gates with the low power consumption of standard CMOS integrated circuits. All gates have buffered outputs providing high noise immunity and the ability to drive 10 LS-TTL loads. The 74HC logic family is functionally as well as pin-out compatible with the standard 74LS logic family. All inputs are protected from damage due to static discharge by internal diode clamps to V_{CC} and ground.

Features


- Typical propagation delay: 10 ns
- Wide power supply range: 2–6V
- Low quiescent current: 20 μ A maximum (74HC Series)
- Low input current: 1 μ A maximum
- Fanout of 10 LS-TTL loads

Ordering Code:


Order Number	Package Number	Package Description
MM74HC32M	M14A	14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
MM74HC32MX_NL	M14A	Pb-Free 14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
MM74HC32SJ	M14D	Pb-Free 14-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
MM74HC32MTC	MTC14	14-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP), JEDEC MO-153, 4.4mm Wide
MM74HC32MTCX_NL	MTC14	Pb-Free 14-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP), JEDEC MO-153, 4.4mm Wide
MM74HC32N	N14A	14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide
MM74HC32N_NL	N14A	Pb-Free 14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide

Devices also available in Tape and Reel. Specify by appending suffix letter "X" to the ordering code.
Pb-Free package per JEDEC J-STD-020B.

Connection Diagram

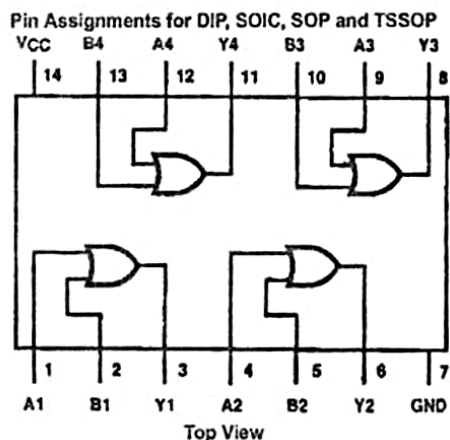


Logic Diagram

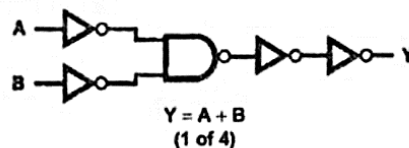


**SN5446A, '47A, '48, SN54LS47, 'LS48, 'LS49
SN7446A, '47A, '48, SN74LS47, 'LS48, 'LS49
BCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS**
SDLS111 - MARCH 1974 - REVISED MARCH 1988

'46A, '47A, 'LS47 feature	'48, 'LS48 feature	'LS49 feature
• Open-Collector Outputs Drive Indicators Directly • Lamp-Test Provision • Leading/Trailing Zero Suppression	• Internal Pull-Ups Eliminate Need for External Resistors • Lamp-Test Provision • Leading/Trailing Zero Suppression	• Open-Collector Outputs • Blanking Input

 
SN5446A, SN5447A, SN54LS47, SN5448,
SN54LS48 ... J PACKAGE
SN7446A, SN7447A,
SN7448 ... N PACKAGE
SN74LS47, SN74LS48 ... D OR N PACKAGE
(TOP VIEW)



 
SN54LS47, SN54LS48 ... FK PACKAGE
(TOP VIEW)



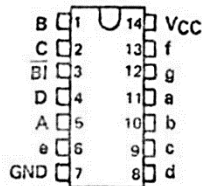SN54LS49 ... J OR W PACKAGE
SN74LS49 ... D OR N PACKAGE
(TOP VIEW)



SN54LS49 ... FK PACKAGE
(TOP VIEW)

 

NC - No internal connection

PRODUCTION DATA information is current as of publication date. Products conform to specifications per the terms of Texas Instruments standard warranty. Production processing does not necessarily include testing of all parameters.



**TEXAS
INSTRUMENTS**

POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265

Copyright © 1988, Texas Instruments Incorporated

SN5446A, '47A, '48, SN54LS47, 'LS48, 'LS49 SN7446A, '47A, '48, SN74LS47, 'LS48, 'LS49 BCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS



SDLS111 - MARCH 1974 - REVISED MARCH 1988

description

The '46A, '47A, and 'LS47 feature active-low outputs designed for driving common-anode LEDs or incandescent indicators directly. The '48, 'LS48, and 'LS49 feature active-high outputs for driving lamp buffers or common-cathode LEDs. All of the circuits except 'LS49 have full ripple-blanking input/output controls and a lamp test input. The 'LS49 circuit incorporates a direct blanking input. Segment identification and resultant displays are shown below. Display patterns for BCD input counts above 9 are unique symbols to authenticate input conditions.

The '46A, '47A, '48, 'LS47, and 'LS48 circuits incorporate automatic leading and/or trailing-edge zero-blanking control ($\overline{\text{RBI}}$ and $\overline{\text{RBO}}$). Lamp test (LT) of these types may be performed at any time when the $\overline{\text{BI/RBO}}$ node is at a high level. All types (including the '49 and 'LS49) contain an overriding blanking input ($\overline{\text{BI}}$), which can be used to control the lamp intensity by pulsing or to inhibit the outputs. Inputs and outputs are entirely compatible for use with TTL logic outputs.

  The SN54246/SN74246 and '247 and the SN54LS247/SN74LS247 and 'LS248 compose the $\overline{6}$ and the $\overline{9}$ with tails and were designed to offer the designer a choice between two indicator fonts.



'46A, '47A, 'LS47 FUNCTION TABLE (T1)

DECIMAL OR FUNCTION	INPUTS						$\overline{\text{BI/RBO}}^\dagger$	OUTPUTS							NOTE
	LT	$\overline{\text{RBI}}$	D	C	B	A		a	b	c	d	e	f	g	
0	H	H	L	L	L	L	H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	1
1	H	X	L	L	L	H	H	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	
2	H	X	L	L	H	L	H	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	
3	H	X	L	L	H	H	H	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	
4	H	X	L	H	L	L	H	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	
5	H	X	L	H	L	H	H	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	
6	H	X	L	H	H	L	H	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	
7	H	X	L	H	H	H	H	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	
8	H	X	H	L	L	L	H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
9	H	X	H	L	L	H	H	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	
10	H	X	H	L	H	L	H	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	
11	H	X	H	L	H	H	H	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	
12	H	X	H	H	L	L	H	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	
13	H	X	H	H	L	H	H	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	
14	H	X	H	H	H	L	H	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	
15	H	X	H	H	H	H	H	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
$\overline{\text{BI}}$	X	X	X	X	X	X	L	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	2
$\overline{\text{RBI}}$	H	L	L	L	L	L	L	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	3
LT	L	X	X	X	X	X	H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	4

H = high level, L = low level, X = irrelevant

NOTES: 1. The blanking input ($\overline{\text{BI}}$) must be open or held at a high logic level when output functions 0 through 15 are desired. The ripple-blanking input ($\overline{\text{RBI}}$) must be open or high if blanking of a decimal zero is not desired.

2. When a low logic level is applied directly to the blanking input ($\overline{\text{BI}}$), all segment outputs are off regardless of the level of any other input.

3. When ripple-blanking input ($\overline{\text{RBI}}$) and inputs A, B, C, and D are at a low level with the lamp test input high, all segment outputs go off and the ripple-blanking output ($\overline{\text{RBO}}$) goes to a low level (response condition).

4. When the blanking input/ripple blanking output ($\overline{\text{BI/RBO}}$) is open or held high and a low is applied to the lamp-test input, all segment outputs are on.

$^\dagger \overline{\text{BI/RBO}}$ is wire AND logic serving as blanking input ($\overline{\text{BI}}$) and/or ripple-blanking output ($\overline{\text{RBO}}$).

 **TEXAS
INSTRUMENTS**

POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265



September 1983
Revised January 2005

MM74HC74A

Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear

General Description

The MM74HC74A utilizes advanced silicon-gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to the equivalent LS-TTL part. It possesses the high noise immunity and low power consumption of standard CMOS integrated circuits, along with the ability to drive 10 LS-TTL loads.

This flip-flop has independent data, preset, clear, and clock inputs and Q and $\bar{Q}$ outputs. The logic level present at the data input is transferred to the output during the positive-going transition of the clock pulse. Preset and clear are independent of the clock and accomplished by a low level at the appropriate input.

The 74HC logic family is functionally and pinout compatible with the standard 74LS logic family. All inputs are protected from damage due to static discharge by internal diode clamps to V_{CC} and ground.

Features


- Typical propagation delay: 20 ns
- Wide power supply range: 2–6V
- Low quiescent current: 40 μ A maximum (74HC Series)
- Low input current: 1 μ A maximum
- Fanout of 10 LS-TTL loads

Ordering Code:

Order Number	Package Number	Package Description
MM74HC74AM	M14A	14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
MM74HC74AMX_NL	M14A	Pb-Free 14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
MM74HC74ASJ	M14D	Pb-Free 14-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
MM74HC74AMTC	MTC14	14-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP), JEDEC MO-153, 4.4mm Wide
MM74HC74AMTCX_NL	MTC14	Pb-Free 14-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP), JEDEC MO-153, 4.4mm Wide
MM74HC74AN	N14A	14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide

Devices also available in Tape and Reel. Specify by appending the suffix letter "X" to the ordering code.
Pb-Free package per JEDEC J-STD-020B.

Connection Diagram

 

Truth Table


Inputs				Outputs	
PR	CLR	CLK	D	Q	$\bar{Q}$
L	H	X	X	H	L
H	L	X	X	L	H
L	L	X	X	H (Note 1)	H (Note 1)
H	H	↑	H	H	L
H	H	↑	L	L	H
H	H	L	X	Q0	$\bar{Q}$ 0

Note: Q0 the level of Q before the indicated input conditions were established.

Note 1: This configuration is nonstable; that is, it will not persist when preset and clear inputs return to their inactive (HIGH) level.

HD74HC83

Pin Arrangement

 

Inputs				Outputs					
				When $C_0 = L$ /When $C_2 = L$			When $C_0 = H$ /When $C_2 = H$		
A_1/A_3	B_1/B_3	A_2/A_4	B_2/B_4	Σ_1/Σ_3	Σ_2/Σ_4	C_2/C_4	Σ_1/Σ_3	Σ_2/Σ_4	C_2/C_4
L	L	L	L	L	L	L	H	L	L
H	L	L	L	H	L	L	L	H	L
L	H	L	L	H	L	L	L	H	L
H	H	L	L	L	H	L	H	H	L
L	L	H	L	L	H	L	H	H	L
H	L	H	L	H	H	L	L	L	H
L	H	H	L	H	H	L	L	L	H
H	H	H	L	L	L	H	H	L	H
L	L	L	H	L	H	L	H	H	L
H	L	L	H	H	H	L	L	L	H
L	H	L	H	H	H	L	L	L	H
H	H	L	H	L	L	H	H	L	H
L	L	H	H	L	L	H	H	L	H
H	L	H	H	H	L	H	L	H	H
L	H	H	H	H	L	H	L	H	H
H	H	H	H	L	H	H	H	H	H

H : High level

L : Low level

X : Irrelevant

Note: Input conditions at A_1 , B_1 , A_2 , B_2 and C_0 are used to determine outputs Σ_1 and Σ_2 and the value of the internal carry C_2 .

The value at C_2 , A_3 , B_3 , A_4 and B_4 are then used to determine outputs Σ_3 , Σ_4 and C_4 .


SN5485, SN54LS85, SN54S85
SN7485, SN74LS85, SN74S85
4-BIT MAGNITUDE COMPARATORS
 SDLS123 - MARCH 1974 - REVISED MARCH 1988

TYPE	TYPICAL POWER DISSIPATION	TYPICAL DELAY (4-BIT WORDS)
'85	275 mW	23 ns
LS85	52 mW	24 ns
S85	365 mW	11 ns


description

These four-bit magnitude comparators perform comparison of straight binary and straight BCD (8-4-2-1) codes. Three fully decoded decisions about two 4-bit words (A, B) are made and are externally available at three outputs. These devices are fully expandable to any number of bits without external gates. Words of greater length may be compared by connecting comparators in cascade. The $A > B$, $A < B$, and $A = B$ outputs of a stage handling less-significant bits are connected to the corresponding $A > B$, $A < B$, and $A = B$ inputs of the next stage handling more-significant bits. The stage handling the least-significant bits must have a high-level voltage applied to the $A = B$ input. The cascading paths of the '85, LS85, and S85 are implemented with only a two-gate-level delay to reduce overall comparison times for long words. An alternate method of cascading which further reduces the comparison time is shown in the typical application data.

 SN5485, SN54LS85, SN54S85 . . . J OR W PACKAGE
 SN7485 . . . N PACKAGE
 SN74LS85, SN74S85 . . . D OR N PACKAGE



 SN54LS85, SN54S85 . . . FK PACKAGE
 (TOP VIEW)



NC - No internal connection

FUNCTION TABLE

COMPARING INPUTS				CASCADING INPUTS			OUTPUTS		
A3, B3	A2, B2	A1, B1	A0, B0	A > B	A < B	A = B	A > B	A < B	A = B
A3 > B3	X	X	X	X	X	X	H	L	L
A3 < B3	X	X	X	X	X	X	L	H	L
A3 = B3	A2 > B2	X	X	X	X	X	H	L	L
A3 = B3	A2 < B2	X	X	X	X	X	L	H	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 > B1	X	X	X	X	H	L	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 < B1	X	X	X	X	L	H	L
A2 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 > B0	X	X	X	H	L	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 < B0	X	X	X	L	H	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	H	L	L	H	L	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	L	H	L	L	H	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	X	X	H	L	L	H
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	H	H	L	L	L	L
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	L	L	L	H	H	L

PRODUCTION DATA: Information is current as of publication date. Products conform to specifications per the terms of Texas Instruments standard warranty. Production processing does not necessarily include testing of all parameters.

**TEXAS
INSTRUMENTS**

POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265

Copyright © 1988, Texas Instruments Incorporated



September 1983
Revised January 2005

MM74HC86

Quad 2-Input Exclusive OR Gate

General Description

The MM74HC86 EXCLUSIVE OR gate utilizes advanced silicon-gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to equivalent LS-TTL gates while maintaining the low power consumption and high noise immunity characteristic of standard CMOS integrated circuits. These gates are fully buffered and have a fanout of 10 LS-TTL loads. The 74HC logic family is functionally as well as pin out compatible with the standard 74LS logic family. All inputs are protected from damage due to static discharge by internal diode clamps to V_{CC} and ground.

Features

- Typical propagation delay: 9 ns
- Wide operating voltage range: 2–6V
- Low input current: 1 μ A maximum
- Low quiescent current: 20 μ A maximum (74 Series)
- Output drive capability: 10 LS-TTL loads


Ordering Code:

Order Number	Package Number	Package Description
MM74HC86M	M14A	14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
MM74HC86MX_NL	M14A	Pb-Free 14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
MM74HC86SJ	M14D	Pb-Free 14-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
MM74HC86MTC	MTC14	14-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP), JEDEC MO-153, 4.4mm Wide
MM74HC86N	N14A	14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide
MM74HC86NX_NL	N14A	Pb-Free 14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide

Devices also available in Tape and Reel. Specify by appending the suffix letter "X" to the ordering code.
Pb-Free package per JEDEC J-STD-0208.

Connection Diagram

 Pin Assignments for DIP, SOIC, SOP and TSSOP



Truth Table

Inputs		Outputs
A	B	Y
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	L

$$Y = A \oplus B = A \bar{B} + \bar{A} B$$

MM74HC86 Quad 2-Input Exclusive OR Gate

SN5490A, SN5492A, SN5493A, SN54LS90, SN54LS92, SN54LS93 SN7490A, SN7492A, SN7493A, SN74LS90, SN74LS92, SN74LS93 DECADE, DIVIDE-BY-TWELVE AND BINARY COUNTERS

SDLS940A - MARCH 1974 - REVISED MARCH 1988

'90A, 'LS90 . . . Decade Counters
'92A, 'LS92 . . . Divide By-Twelve Counters
'93A, 'LS93 . . . 4-Bit Binary Counters

TYPES	TYPICAL POWER DISSIPATION
'90A	145 mW
'92A, '93A	130 mW
'LS90, 'LS92, 'LS93	45 mW


description

Each of these monolithic counters contains four master-slave flip-flops and additional gating to provide a divide-by-two counter and a three-stage binary counter for which the count cycle length is divide-by-five for the '90A and 'LS90, divide-by-six for the '92A and 'LS92, and the divide-by-eight for the '93A and 'LS93.


All of these counters have a gated zero reset and the '90A and 'LS90 also have gated set-to-nine inputs for use in BCD nine's complement applications.

To use their maximum count length (decade, divide-by-twelve, or four-bit binary) of these counters, the CKB input is connected to the QA output. The input count pulses are applied to CKA input and the outputs are as described in the appropriate function table. A symmetrical divide-by-ten count can be obtained from the '90A or 'LS90 counters by connecting the QD output to the CKA input and applying the input count to the CKB input which gives a divide-by-ten square wave at output QA.

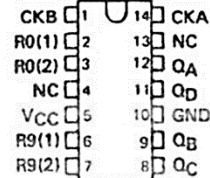
SN5490A, SN54LS90 . . . J OR W PACKAGE
SN7490A . . . N PACKAGE
SN74LS90 . . . D OR N PACKAGE
(TOP VIEW)



 SN5492A, SN54LS92 . . . J OR W PACKAGE
SN7492A . . . N PACKAGE
SN74LS92 . . . D OR N PACKAGE
(TOP VIEW)



 SN5493A, SN54LS93 . . . J OR W PACKAGE
SN7493 . . . N PACKAGE
SN74LS93 . . . D OR N PACKAGE
(TOP VIEW)



PRODUCTION DATA Information is current as of publication date. Products conform to specifications per the terms of Texas Instruments standard warranty. Production processing does not necessarily include testing of all parameters.

**TEXAS
INSTRUMENTS**

POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265

Copyright © 1988, Texas Instruments Incorporated

SN5490A, SN5492A, SN5493A, SN54LS90, SN54LS92, SN54LS93
 SN7490A, SN7492A, SN7493A, SN74LS90, SN74LS92, SN74LS93
 DECADE, DIVIDE-BY-TWELVE AND BINARY COUNTERS

SDLS940A - MARCH 1974 - REVISED MARCH 1988

'90A, 'LS90
 BCD COUNT SEQUENCE
 (See Note A)

COUNT	OUTPUT			
	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A
0	L	L	L	L
1	L	L	L	H
2	L	L	H	L
3	L	L	H	H
4	L	H	L	L
5	L	H	L	H
6	L	H	H	L
7	L	H	H	H
8	H	L	L	L
9	H	L	L	H

'90A, 'LS90
 BI-QUINARY (5-2)
 (See Note B)

COUNT	OUTPUT			
	Q _A	Q _D	Q _C	Q _B
0	L	L	L	L
1	L	L	L	H
2	L	L	H	L
3	L	L	H	H
4	L	H	L	L
5	H	L	L	L
6	H	L	L	H
7	H	L	H	L
8	H	L	H	H
9	H	H	L	L

'92A, 'LS92
 COUNT SEQUENCE
 (See Note C)

COUNT	OUTPUT			
	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A
0	L	L	L	L
1	L	L	L	H
2	L	L	H	L
3	L	L	H	H
4	L	H	L	L
5	L	H	L	H
6	H	L	L	L
7	H	L	L	H
8	H	L	H	L
9	H	L	H	H
10	H	H	L	L
11	H	H	L	H

'90A, 'LS90
 RESET/COUNT FUNCTION TABLE

RESET INPUTS				OUTPUT			
R ₀₍₁₎	R ₀₍₂₎	R ₉₍₁₎	R ₉₍₂₎	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A
H	H	L	X	L	L	L	L
H	H	X	L	L	L	L	L
X	X	H	H	H	L	L	H
X	L	X	L	COUNT			
L	X	L	X	COUNT			
L	X	X	L	COUNT			
X	L	L	X	COUNT			

'93A, 'LS93
 COUNT SEQUENCE
 (See Note C)

COUNT	OUTPUT			
	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A
0	L	L	L	L
1	L	L	L	H
2	L	L	H	L
3	L	L	H	H
4	L	H	L	L
5	L	H	L	H
6	L	H	H	L
7	L	H	H	H
8	H	L	L	L
9	H	L	L	H
10	H	L	H	L
11	H	L	H	H
12	H	H	L	L
13	H	H	L	H
14	H	H	H	L
15	H	H	H	H

'92A, 'LS92, '93A, 'LS93
 RESET/COUNT FUNCTION TABLE

RESET INPUTS		OUTPUT			
R ₀₍₁₎	R ₀₍₂₎	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A
H	H	L	L	L	L
L	X	COUNT			
X	L	COUNT			

- NOTES: A. Output Q_A is connected to input CK_B for BCD count.
 B. Output Q_D is connected to Input CK_A for bi-quinary count.
 C. Output Q_A is connected to Input CK_B.
 D. H = high level, L = low level, X = irrelevant



POST OFFICE BOX 655363 • DALLAS, TEXAS 75265

SN54107, SN54LS107A, SN74107, SN74LS107A DUAL J-K FLIP-FLOPS WITH CLEAR

SDLS036 - DECEMBER 1983 - REVISED MARCH 1988

- Package Options Include Plastic "Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers, and Plastic and Ceramic DIPs
- Dependable Texas Instruments Quality and Reliability


description

The '107 contain two independent J-K flip-flops with individual J-K, clock, and direct clear inputs. The '107 is a positive pulse-triggered flip-flop. The J-K input data is loaded into the master while the clock is high and transferred to the slave and the outputs on the high-to-low clock transition. For these devices the J and K inputs must be stable while the clock is high.


The 'LS107A contain two independent negative-edge-triggered flip-flops. The J and K inputs must be stable prior to the high-to-low clock transition for predictable operation. When the clear is low, it overrides the clock and data inputs forcing the Q output low and the $\bar{Q}$ output high.

The SN54107 and the SN54LS107A are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C . The SN74107 and the SN74LS107A are characterized for operation from 0°C to 70°C .

 SN54107, SN54LS107A ... J PACKAGE SN74107 ... N PACKAGE SN74LS107A ... D OR M PACKAGE (TOP VIEW)



SN54LS107A ... FK PACKAGE (TOP VIEW)

 

NC - No internal connection

'107 FUNCTION TABLE

INPUTS				OUTPUTS	
CLR	CLK	J	K	Q	$\bar{Q}$
L	X	X	X	L	H
H	$\downarrow$	L	L	Q_0	$\bar{Q}_0$
H	$\downarrow$	H	L	H	L
H	$\downarrow$	L	H	L	H
H	$\downarrow$	H	H	TOGGLE	

'LS107A FUNCTION TABLE

INPUTS				OUTPUTS	
CLR	CLK	J	K	Q	$\bar{Q}$
L	X	X	X	L	H
H	$\downarrow$	L	L	Q_0	$\bar{Q}_0$
H	$\downarrow$	H	L	H	L
H	$\downarrow$	L	H	L	H
H	$\downarrow$	H	H	TOGGLE	
H	H	X	X	Q_0	$\bar{Q}_0$

PRODUCTION DATA information is current as of publication date. Products conform to specifications per the terms of Texas Instruments standard warranty. Production processing does not necessarily include testing of all parameters.



TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX 655301 • DALLAS, TEXAS 75265

Copyright © 1988, Texas Instruments Incorporated

Philips Semiconductors

Product specification

Dual 4-input multiplexer

74HC/HCT153

PIN DESCRIPTION

PIN NO.	SYMBOL	NAME AND FUNCTION
1, 15	$1\bar{E}$, $2\bar{E}$	output enable inputs (active LOW)
14, 2	S_0 , S_1	common data select inputs
6, 5, 4, 3	$1I_0$ to $1I_3$	data inputs from source 1
7	$1Y$	multiplexer output from source 1
8	GND	ground (0 V)
9	$2Y$	multiplexer output from source 2
10, 11, 12, 13	$2I_0$ to $2I_3$	data inputs from source 2
16	V_{CC}	positive supply voltage

 


Fig.1 Pin configuration.

 


Fig.2 Logic symbol.

 


Fig.3 IEC logic symbol.

 


Fig.4 Functional diagram.

December 1990

Philips Semiconductors

Product specification

Dual 4-input multiplexer


74HC/HCT153

FUNCTION TABLE

SELECT INPUTS		DATA INPUTS				OUTPUT ENABLE	OUTPUT
S_0	S_1	nl_0	nl_1	nl_2	nl_3	$n\bar{E}$	nY
X	X	X	X	X	X	H	L
L	L	L	X	X	X	L	L
L	L	H	X	X	X	L	H
H	L	X	L	X	X	L	L
H	L	X	H	X	X	L	H
L	H	X	X	L	X	L	L
L	H	X	X	H	X	L	H
H	H	X	X	X	L	L	L
H	H	X	X	X	H	L	H

Note

1. H = HIGH voltage level
L = LOW voltage level
X = don't care

 

December 1990

Philips Semiconductors




Product specification

Presettable synchronous BCD decade up/down counter

74HC/HCT190

PIN DESCRIPTION

PIN NO.	SYMBOL	NAME AND FUNCTION
3, 2, 6, 7	Q_0 to Q_3	flip-flop outputs
4	$\overline{CE}$	count enable input (active LOW)
5	$\overline{U/D}$	up/down input
8	GND	ground (0 V)
11	$\overline{PL}$	parallel load input (active LOW)
12	TC	terminal count output
13	$\overline{RC}$	ripple clock output (active LOW)
14	CP	clock input (LOW-to-HIGH, edge-triggered)
15, 1, 10, 9	D_0 to D_3	data inputs
16	V_{CC}	positive supply voltage

   

December 1990

Philips Semiconductors

Product specification

Presettable synchronous BCD decade up/down counter

74HC/HCT190

 


Fig.4 Functional diagram.

FUNCTION TABLE

OPERATING MODE	INPUTS					OUTPUTS
	$\overline{PL}$	$\overline{U/D}$	$\overline{CE}$	CP	D_n	Q_n
parallel load	L	X	X	X	L	L
	L	X	X	X	H	H
count up	H	L	I	$\uparrow$	X	count up
count down	H	H	I	$\uparrow$	X	count down
hold (do nothing)	H	X	H	X	X	no change

TC AND RC FUNCTION TABLE

INPUTS			TERMINAL COUNT STATE				OUTPUTS	
$\overline{U/D}$	$\overline{CE}$	CP	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3	TC	$\overline{RC}$
H	H	X	H	X	X	H	L	H
L	H	X	H	X	X	H	H	H
L	L		H	X	X	H		
L	H	X	L	L	L	L	L	H
H	H	X	L	L	L	L	H	H
H	L		L	L	L	L		

Notes

- H = HIGH voltage level
L = LOW voltage level
I = LOW voltage level one set-up time prior to the LOW-to-HIGH CP transition
X = don't care
 $\uparrow$ = LOW-to-HIGH CP transition

= one LOW level pulse

= TC goes LOW on a LOW-to-HIGH CP transition

December 1990

Philips Semiconductors




Product specification

Presettable synchronous 4-bit binary up/down counter

74HC/HCT191

PIN DESCRIPTION

PIN NO.	SYMBOL	NAME AND FUNCTION
3, 2, 6, 7	Q_0 to Q_3	flip-flop outputs
4	$\overline{CE}$	count enable input (active LOW)
5	$\overline{U/D}$	up/down input
8	GND	ground (0 V)
11	$\overline{PL}$	parallel load input (active LOW)
12	TC	terminal count output
13	$\overline{RC}$	ripple clock output (active LOW)
14	CP	clock input (LOW-to-HIGH, edge triggered)
15, 1, 10, 9	D_0 to D_3	data inputs
16	V_{CC}	positive supply voltage

   

December 1990

Philips Semiconductors

Product specification

Presettable synchronous 4-bit binary up/down counter

74HC/HCT191

 


Fig.4 Functional diagram.

FUNCTION TABLE

OPERATING MODE	INPUTS					OUTPUTS
	$\overline{PL}$	$\overline{U/D}$	$\overline{CE}$	CP	D_n	Q_n
parallel load	L	X	X	X	L	L
	L	X	X	X	H	H
count up	H	L	I	$\uparrow$	X	count up
count down	H	H	I	$\uparrow$	X	count down
hold (do nothing)	H	X	H	X	X	no change

TC AND RC FUNCTION TABLE

INPUTS			TERMINAL COUNT STATE				OUTPUTS	
$\overline{U/D}$	$\overline{CE}$	CP	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3	TC	$\overline{RC}$
H	H	X	H	H	H	H	L	H
L	H	X	H	H	H	H	H	H
L	L	$\square$	H	H	H	H	$\square$	$\square$
L	H	X	L	L	L	L	L	H
H	H	X	L	L	L	L	H	H
H	L	$\square$	L	L	L	L	$\square$	$\square$

Notes

- H = HIGH voltage level
L = LOW voltage level
I = LOW voltage level one set-up time prior to the LOW-to-HIGH CP transition
X = don't care
 $\uparrow$ = LOW-to-HIGH CP transition
 $\square$ = one LOW level pulse
 $\square$ = TC goes LOW on a LOW-to-HIGH CP transition

December 1990



October 1987
Revised March 2002

CD4001BC/CD4011BC

Quad 2-Input NOR Buffered B Series Gate • Quad 2-Input NAND Buffered B Series Gate

General Description

The CD4001BC and CD4011BC quad gates are monolithic complementary MOS (CMOS) integrated circuits constructed with N- and P-channel enhancement mode transistors. They have equal source and sink current capabilities and conform to standard B series output drive. The devices also have buffered outputs which improve transfer characteristics by providing very high gain.

All inputs are protected against static discharge with diodes to V_{DD} and V_{SS} .

Features

- Low power TTL:
Fan out of 2 driving 74L compatibility: or 1 driving 74LS
- 5V–10V–15V parametric ratings
- Symmetrical output characteristics
- Maximum input leakage 1 μ A at 15V over full temperature range


Ordering Code:

Order Number	Package Number	Package Description
CD4001BCM	M14A	14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
CD4001BCSJ	M14D	14-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
CD4001BCN	N14A	14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide
CD4011BCM	M14A	14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
CD4011BCN	N14A	14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide

Devices also available in Tape and Reel. Specify by appending the suffix letter "X" to the ordering code.


Connection Diagrams

 Pin Assignments for DIP, SOIC and SOP
CD4001BC



Top View

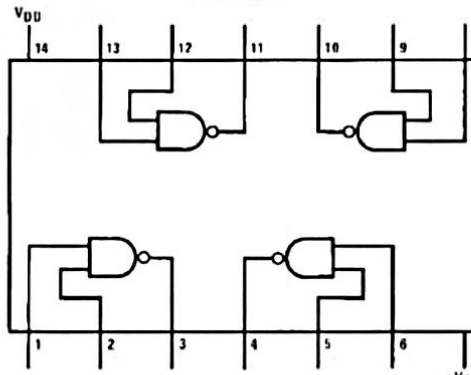Pin Assignments for DIP and SOIC
CD4011BC



Top View

CD4001BC/CD4011BC Quad 2-Input NOR Buffered B Series Gate • Quad 2-Input NAND Buffered B Series Gate



October 1987
Revised January 2004

CD4511BC

BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver

General Description

The CD4511BC BCD-to-seven segment latch/decoder/driver is constructed with complementary MOS (CMOS) enhancement mode devices and NPN bipolar output drivers in a single monolithic structure. The circuit provides the functions of a 4-bit storage latch, an 8421 BCD-to-seven segment decoder, and an output drive capability. Lamp test (LT), blanking (BI), and latch enable (LE) inputs are used to test the display, to turn-off or pulse modulate the brightness of the display, and to store a BCD code, respectively. It can be used with seven-segment light emitting diodes (LED), incandescent, fluorescent, gas discharge, or liquid crystal readouts either directly or indirectly.

Applications include instrument (e.g., counter, DVM, etc.) display driver, computer/calculator display driver, cockpit display driver, and various clock, watch, and timer uses.


Features

- Low logic circuit power dissipation
- High current sourcing outputs (up to 25 mA)
- Latch storage of code
- Blanking input
- Lamp test provision
- Readout blanking on all illegal input combinations
- Lamp intensity modulation capability
- Time share (multiplexing) facility
- Equivalent to Motorola MC14511

Ordering Code:

Order Number	Package Number	Package Description
CD4511BCWM	M16B	16-Lead Small Outline Intergrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-013, 0.300" Wide
CD4511BCN	N16E	16-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide

Connection Diagrams

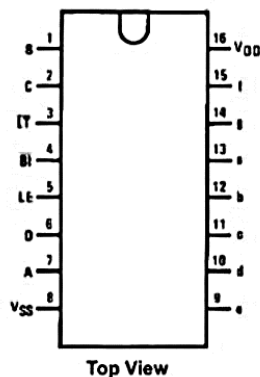

Segment Identification



CD4511BC BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver

CD4511BC


Truth Table

Inputs							Outputs							
LE	$\overline{\text{BI}}$	$\overline{\text{LT}}$	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	Display
X	X	0	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	B
X	0	1	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	9
0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	X	X	X	X								

X = Don't Care

*Depends upon the BCD code applied during the 0 to 1 transition of LE.

Display

 



October 1987
Revised March 2002

CD4001BC/CD4011BC

Quad 2-Input NOR Buffered B Series Gate • Quad 2-Input NAND Buffered B Series Gate

General Description

The CD4001BC and CD4011BC quad gates are monolithic complementary MOS (CMOS) integrated circuits constructed with N- and P-channel enhancement mode transistors. They have equal source and sink current capabilities and conform to standard B series output drive. The devices also have buffered outputs which improve transfer characteristics by providing very high gain.

All inputs are protected against static discharge with diodes to V_{DD} and V_{SS} .

Features

- Low power TTL:
Fan out of 2 driving 74L compatibility: or 1 driving 74LS
- 5V–10V–15V parametric ratings
- Symmetrical output characteristics
- Maximum input leakage 1 μA at 15V over full temperature range.


Ordering Code:

Order Number	Package Number	Package Description
CD4001BCM	M14A	14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
CD4001BCSJ	M14D	14-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
CD4001BCN	N14A	14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide
CD4011BCM	M14A	14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
CD4011BCN	N14A	14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide

Devices also available in Tape and Reel. Specify by appending the suffix letter 'X' to the ordering code.


Connection Diagrams

 Pin Assignments for DIP, SOIC and SOP
CD4001BC



Top View

 Pin Assignments for DIP and SOIC
CD4011BC



Top View

CD4001BC/CD4011BC Quad 2-Input NOR Buffered B Series Gate • Quad 2-Input NAND Buffered B Series Gate